



# 邏輯系統實習

## 實驗七

虛擬儀器(二) + Verilog語法介紹(四)：行為層次-序向電路

國立成功大學 電機系

2016

# 大綱


- Verilog 中的四種描述層次
- 組合電路與序向電路之比較
- 程序區塊
- 時序控制
  - 邊緣觸發
  - 準位觸發與邊緣觸發之比較
- 程序指定
  - 無阻礙指定
  - 阻礙指定與無阻礙指定之比較
- Verilog 編碼風格
- 除頻器
- 基礎題 (一)
  - 4bit 計數器與七段顯示器
- 基礎題 (二)
  - 6bit 串入並出移位器與七段顯示器
- 挑戰題
  - 計時器
- 實驗結報繳交

# Verilog中的四種描述層次


- 行為或演算法層次 (lab6~)
  - 在這個層次中，只需要考慮模組的功能或演算法，不需要考慮硬體方面的詳細電路是如何。
- 資料處理層次 (lab5)
  - 在這個層次中，只需要指名資料處理的方式，像是資料如何在暫存器中儲存與傳送以及資料在設計裡處理的方式。
- 邏輯閘層次 (lab4)
  - 在這個層次中，模組是邏輯閘連接而成，如同以前用邏輯閘描繪電路一樣。
- 低階交換層次 (x)
  - 在這個層次中，線路是由開關與儲存點構成，需要知道電晶體的元件特性。

越上層設計層次越高


# 組合電路與序向電路之比較

 


combinational circuit

 

sequential circuit

 

adder

 


counter

# 程序區塊

- 程序區塊包含兩個要素：

- 1) 時序控制
- 2) 程序指定敘述

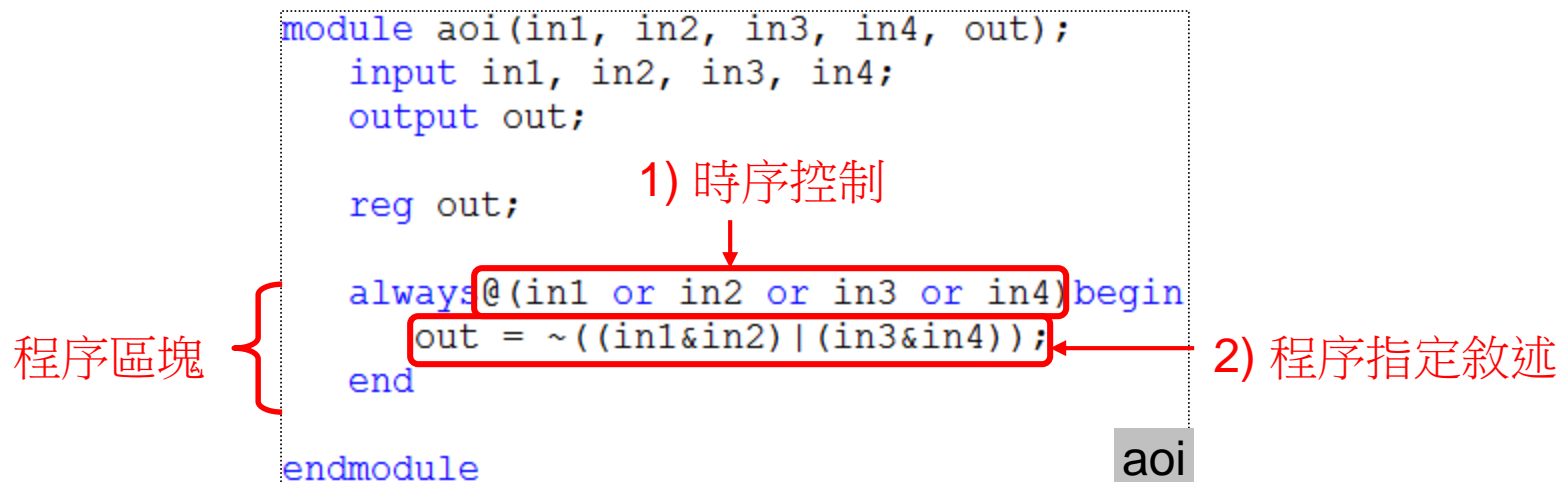

# 時序控制 (1/3)

■ 時序控制是用來設定某程序敘述在某時間被執行，共有三種方式。

□ 1) 簡易延遲 (lab6)

□ 2) 準位觸發 (lab6)

□ 3) 邊緣觸發

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
    input [2:0]sel;  
    input [3:0]in1, in2;  
    output [3:0]result;  
  
    reg [3:0]result;  
  
    always@(sel or in1 or in2)begin  
        case(sel)  
            3'b000: result=in1+in2;  
            3'b001: result=in1-in2;  
            3'b010: result=in1&in2;  
            3'b011: result=in1|in2;  
            3'b100: result=in1^in2;  
            3'b101: result=in1>>in2;  
            3'b110: result=in1<<in2;  
            3'b111: result=in1>in2;  
            default: result=4'b0;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

2) 準位觸發

alu\_4bit

```
module counter_4bit(clk, rst, out);  
    input clk, rst;  
    output [3:0]out;  
  
    reg [3:0]out;  
  
    always@(posedge clk or posedge rst)begin  
        if(rst)out<=4'b0;  
        else out<=out+4'b1;  
    end  
endmodule
```


3) 邊緣觸發

counter\_4bit

# 時序控制 (2/3)

## 邊緣觸發





- 邊緣觸發又稱為同步觸發，當信號產生正邊緣或負邊緣轉換時，敘述才會被執行。

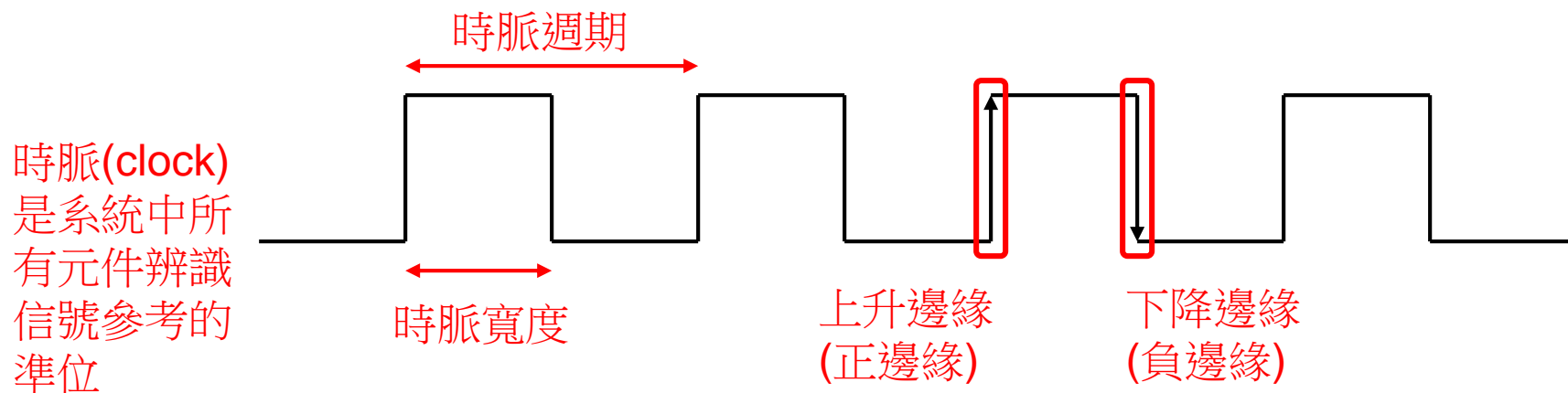

$$\text{時脈頻率} = 1/\text{時脈周期}$$

# 時序控制 (3/3)

## 準位觸發與邊緣觸發之比較

    

```
module latch(clk, rst, in, out);  
  input clk, rst, in;  
  output out;  
  
  reg out;  
  
  always@(clk or rst or in)begin  
    if(clk)begin  
      if(rst)out=1'b0;  
      else out=in;  
    end  
  end  
endmodule
```

positive level-triggered latch

```
module flipflop(clk, rst, in, out);  
  input clk, rst, in;  
  output out;  
  
  reg out;  
  
  always@(posedge clk or posedge rst)begin  
    if(rst)out<=1'b0;  
    else out<=in;  
  end  
endmodule
```

positive edge-triggered flip flop



# 程序指定 (1/2)

## 無阻礙指定

- 程序指定可以用來更新暫存器等變數。被指定的變數值將被保持到下次被更新為止。
  - 在程序指定的左邊必須是暫存器(reg)或其他變數等等；而在敘述右邊的運算元可以是任意運算式。
- 程序指定有兩種形態：
  - 1) 阻礙指定 (lab6)
  - 2) 無阻礙指定

無阻礙指定(<=)敘述的執行順序，  
不會受到敘述位置前後的影響

```
module counter_4bit(clk, rst, out);  
    input clk, rst;  
    output [3:0]out;  
  
    reg [3:0]out;  
  
    always@(posedge clk or posedge rst)begin  
        if(rst)out<=4'b0;  
        else out<=out+4'b1;  
    end  
  
endmodule
```

counter\_4bit

# 程序指定 (2/2)

## 阻礙指定與無阻礙指定之比較

阻礙指定(=)的敘述，先求出等式右邊的結果，然後立即更新等式左邊的值

```
module testbench();  
  reg [3:0]a, b;  
  
  initial begin  
    a=5;  
    b=9;  
    #10 a=b;  
    b=a;  
    #10 $finish;  
  end  
  
  initial begin  
    $monitor($time, " a=%d, b=%d", a, b);  
  end  
endmodule
```

testbench

0 a= 5, b= 9  
10 a= 9, b= 9

無阻礙指定(<=)的敘述，在時間一開始時先求出等式右邊的結果，然後在時間結束時才更新等式左邊的值

```
module testbench();  
  reg [3:0]a, b;  
  
  initial begin  
    a<=5;  
    b<=9;  
    #10 a<=b;  
    b<=a;  
    #10 $finish;  
  end  
  
  initial begin  
    $monitor($time, " a=%d, b=%d", a, b);  
  end  
endmodule
```

testbench

0 a= 5, b= 9  
10 a= 9, b= 5

# Verilog 編碼風格 (1/2)

- Verilog編撰時，經常引起合成前後模擬不一致的情形，且不容易即時發現，因此建議遵守以下準則：
  - 1) 在編寫時序控制時
    - 應避免在同一個**always**區塊中混合使用準位觸發與邊緣觸發敘述。
    - 應避免混合使用正緣觸發與負緣觸發的正反器。
  - 2) 在編寫程序指定時
    - 組合電路以阻礙指定(=)來編輯設計。
    - 序向電路以無阻礙指定(<=)來編輯設計。
    - 應避免在同一個**always**區塊中混合使用阻礙與無阻礙指定敘述。
  - 3) 分開撰寫組合電路與序向電路。

# Verilog 編碼風格 (2/2)

```
module counter_4bit(clk, rst, out_7seg);
  input clk, rst;
  output [6:0]out_7seg;

  reg [3:0]out;
  reg [6:0]out_7seg;

  always@(posedge clk or posedge rst)begin
    if(rst)out<=4'b0;
    else out<=out+4'b1;
```

```
    case(out)
      4'b0000: out_7seg<=7'b0111111;
      4'b0001: out_7seg<=7'b0000110;
      4'b0010: out_7seg<=7'b1011011;
      4'b0011: out_7seg<=7'b1001111;
      4'b0100: out_7seg<=7'b1100110;
      4'b0101: out_7seg<=7'b1101101;
      4'b0110: out_7seg<=7'b1111101;
      4'b0111: out_7seg<=7'b0000111;
      4'b1000: out_7seg<=7'b1111111;
      4'b1001: out_7seg<=7'b1101111;
      4'b1010: out_7seg<=7'b1110111;
      4'b1011: out_7seg<=7'b1111100;
      4'b1100: out_7seg<=7'b0111001;
      4'b1101: out_7seg<=7'b1011110;
      4'b1110: out_7seg<=7'b1111001;
      4'b1111: out_7seg<=7'b1110001;
      default: out_7seg<=7'b0000000;
```

```
    endcase
```

```
  end
```

```
endmodule counter_4bit (含bin_to_7seg)
```

序向電路以無阻礙  
指定(<=)來編輯設計

沒有分開撰寫組合  
電路與序向電路，  
會多合成出  
out\_7seg這個暫存  
器，然而這並不是  
我們所想要的

組合電路以阻礙指  
定(=)來編輯設計

```
module counter_4bit(clk, rst, out_7seg);
  input clk, rst;
  output [6:0]out_7seg;

  reg [3:0]out;
  reg [6:0]out_7seg;

  always@(posedge clk or posedge rst)begin
    if(rst)out<=4'b0;
    else out<=out+4'b1;
  end
```

```
  always@(out)begin
    case(out)
      4'b0000: out_7seg=7'b0111111;
      4'b0001: out_7seg=7'b0000110;
      4'b0010: out_7seg=7'b1011011;
      4'b0011: out_7seg=7'b1001111;
      4'b0100: out_7seg=7'b1100110;
      4'b0101: out_7seg=7'b1101101;
      4'b0110: out_7seg=7'b1111101;
      4'b0111: out_7seg=7'b0000111;
      4'b1000: out_7seg=7'b1111111;
      4'b1001: out_7seg=7'b1101111;
      4'b1010: out_7seg=7'b1110111;
      4'b1011: out_7seg=7'b1111100;
      4'b1100: out_7seg=7'b0111001;
      4'b1101: out_7seg=7'b1011110;
      4'b1110: out_7seg=7'b1111001;
      4'b1111: out_7seg=7'b1110001;
      default: out_7seg=7'b0000000;
```

```
    endcase
```

```
  end
```

```
endmodule counter_4bit (含bin_to_7seg)
```

# 除頻器 (1/2)

- 由於FPGA 板的時脈頻率太高(48MHz)，可能不符我們的需求，因此需要降低其頻率。
- 所以在程式中加入除頻電路，來降低時脈頻率，並且方便使用者觀察 VerilInstrument 軟體中虛擬元件的輸出變化。


利用一個計數器來達到時脈除頻的效果，將原本FPGA的時脈頻率降到1Hz

```
module frequency_divider(clk, rst, divided_clk);  
    input clk, rst;  
    output divided_clk;  
  
    reg divided_clk;  
    reg [24:0]count;  
  
    always@(posedge clk or posedge rst)begin  
        if(rst)begin  
            divided_clk<=1'b0;  
            count<=25'b0;  
        end  
        else if(count==25'd24000000)begin  
            divided_clk<=~divided_clk;  
            count<=25'b0;  
        end  
        else begin  
            count<=count+25'b1;  
        end  
    end  
endmodule
```

因為FPGA內部的時脈頻率為48MHz

frequency\_divider

## 除頻器 (2/2)

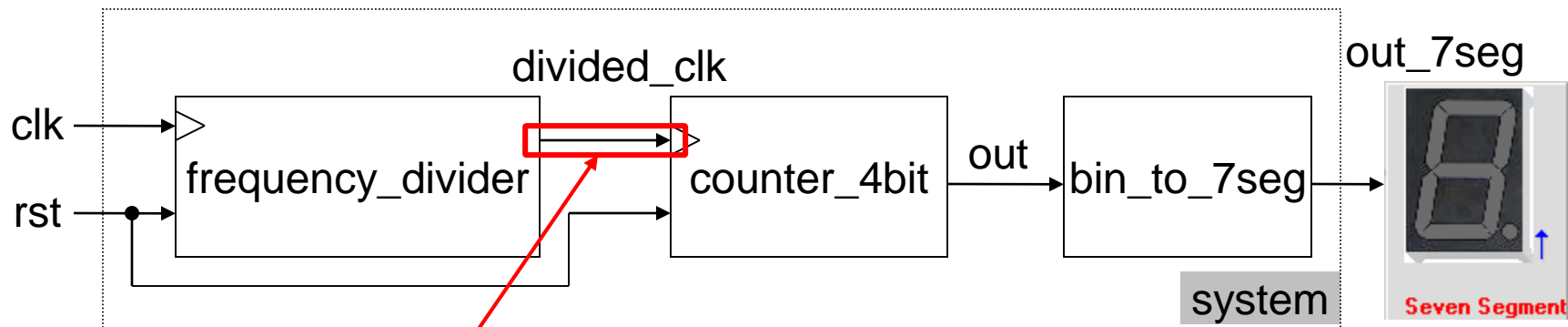

頻率降低的時脈訊號


```
module system(clk, rst, out_7seg);  
    input clk, rst;  
    output [6:0]out_7seg;  
  
    wire divided_clk;  
    wire [3:0]out;  
  
    frequency_divider FD(clk, rst, divided_clk);  
    counter_4bit C(divided_clk, rst, out);  
    bin_to_7seg BT7(out, out_7seg);  
  
endmodule
```

system

# 基礎題 (一)
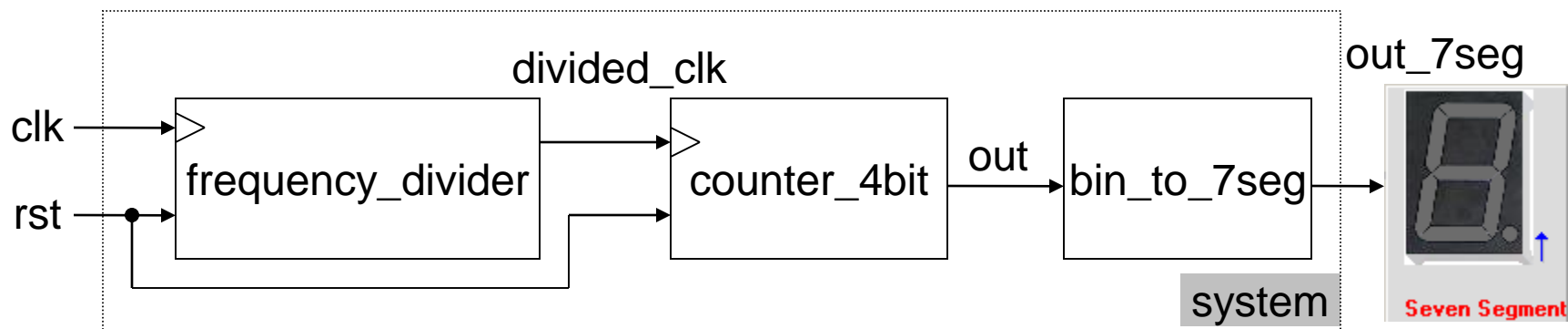
## 4bit計數器與七段顯示器 (1/2)


- 請參考counter\_4bit.v的範例原始碼與操作流程，寫出以下的電路。
  - 設計時，請寫出以下的電路模組，並且確認編譯後沒有error產生。
  - (模擬時，請自行撰寫testbench.v，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。)
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。



# 基礎題 (一)

## 4bit計數器與七段顯示器 (2/2)

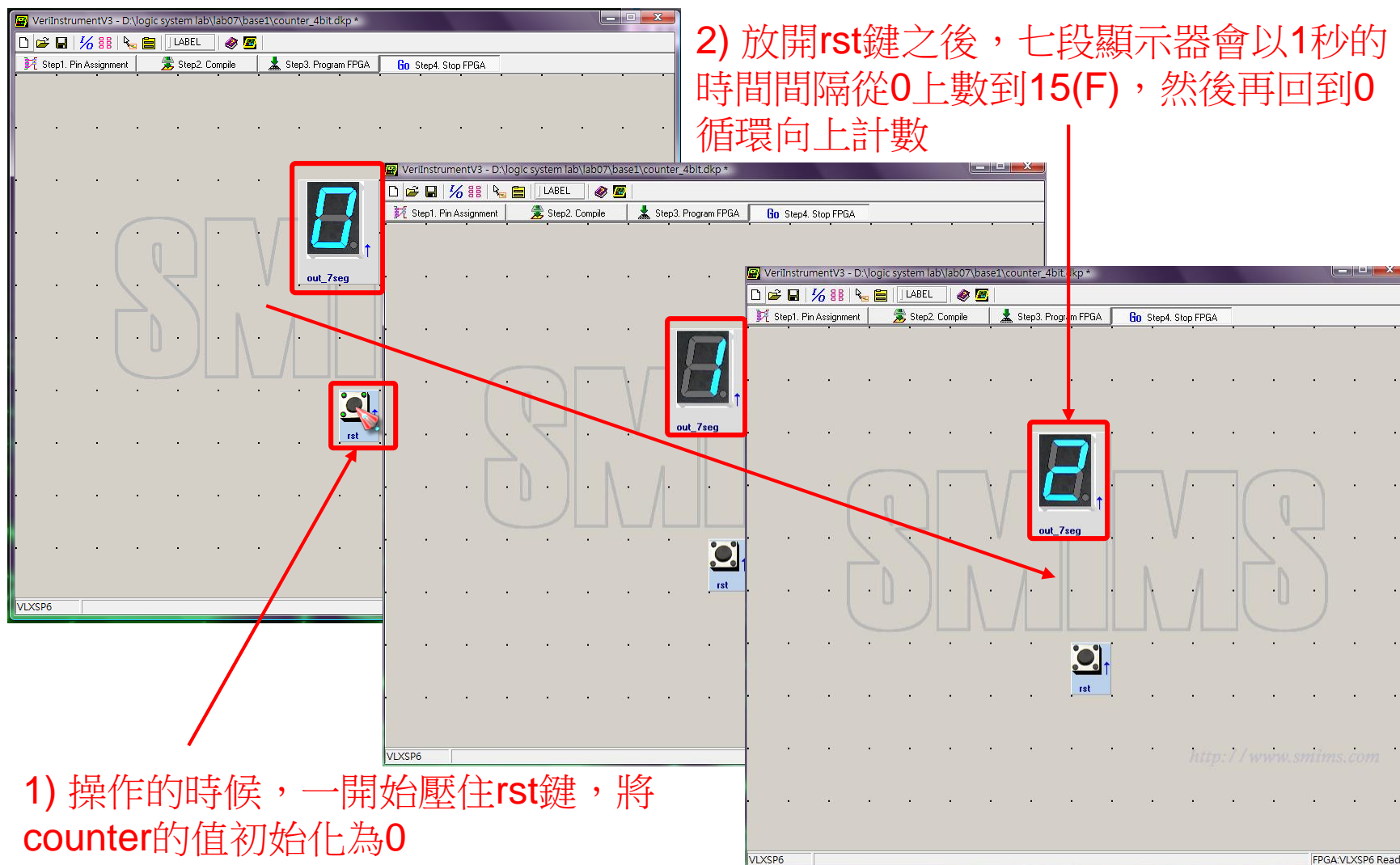2) 放開rst鍵之後，七段顯示器會以1秒的時間間隔從0上數到15(F)，然後再回到0循環向上計數




1) 操作的時候，一開始壓住rst鍵，將counter的值初始化為0



## 基礎題 (二)

 
### 6bit串入並出移位器與七段顯示器 (1/3)

- 請利用下圖的6bit串入並出移位器，撰寫出下一頁的電路圖。
  - 設計時，請寫出下一頁的電路模組，並且確認編譯後沒有error產生。
  - (模擬時，請自行撰寫testbench.v，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。)
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。



# 基礎題 (二)


## 6bit串入並出移位器與七段顯示器 (2/3)

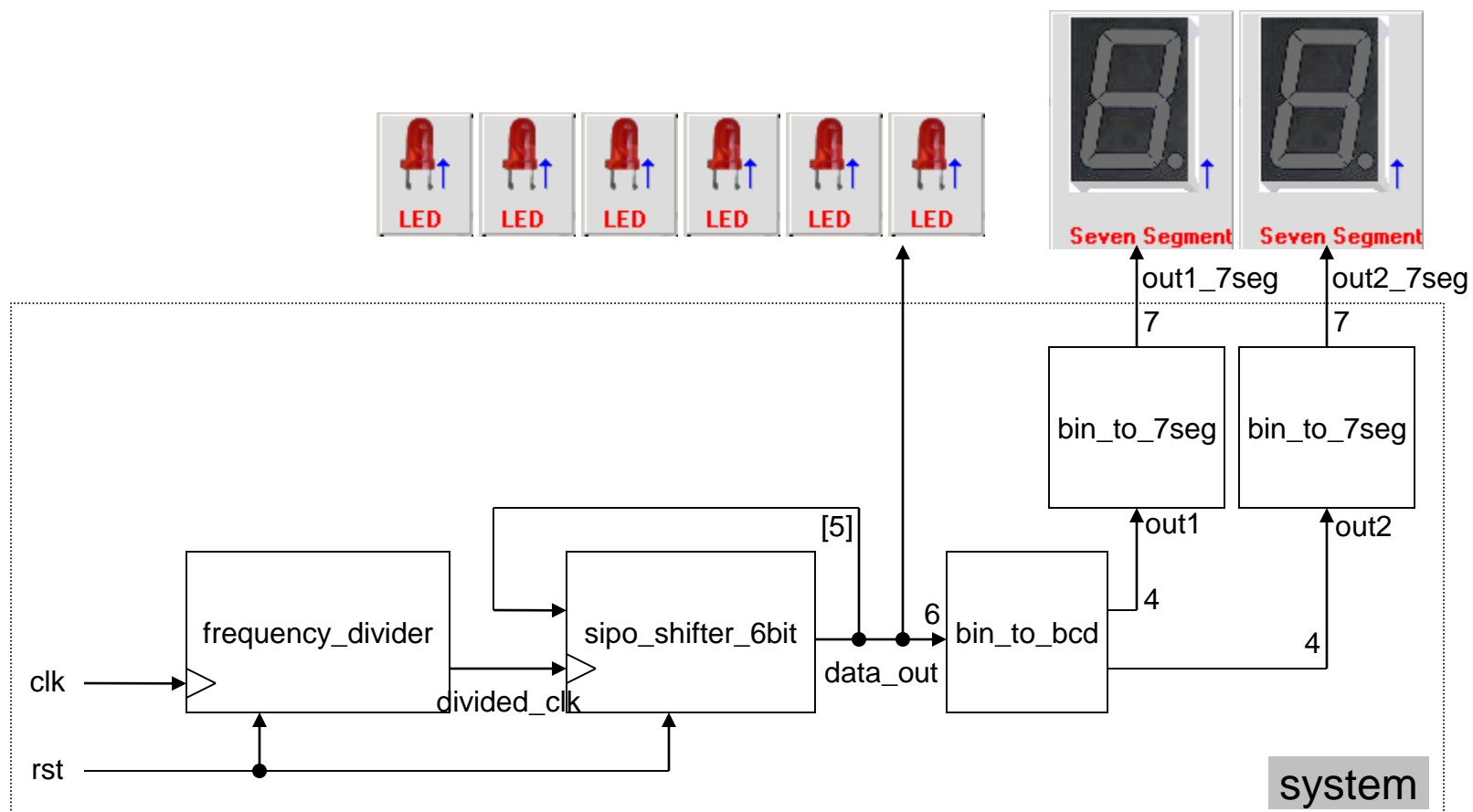


# 基礎題 (二)

## 6bit串入並出移位器與七段顯示器 (3/3)

 1) 操作的時候，一開始壓住rst鍵，將counter的值初始化為6'b000001



2) 放開rst鍵之後，LED會從右到左以1秒的時間間隔向左移位，然後循環

 

3) 同時，七段顯示器會依照1、2、4、8、16、32的循環順序做顯示

# 挑戰題

## 計時器 (1/5)

- 請寫出具有下一頁功能的電路。
  - 設計時，請寫出下一頁的電路模組，並且確認編譯後沒有**error**產生。
  - (模擬時，請自行撰寫**testbench.v**，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。)
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。

# 挑戰題

## 計時器 (2/5)

### ■ 輸入

- `clk` : 計時器時脈。
- `rst` : 當`rst`為1時，將輸出`min`與`sec`歸零。
- `set` : 當`set`為1時，將`min`設定為`set_min`、將`sec`設定為`set_sec`。
- `set_min` : 用來設定輸出`min`的值。
- `set_sec` : 用來設定輸出`sec`的值。

### ■ 輸出


- `min` : 計時器的”分”部分，範圍為0~59，數滿時進位。
- `sec` : 計時器的”秒”部分，範圍為0~59，數滿時進位。

### ■ 功能

- 計數器每一個時脈會向上加一。
- 當`set`為1時，將`min`設定為`set_min`、將`sec`設定為`set_sec`。
- 當計時器的”秒”部分數滿時(`sec=59`)，下一時脈會進位(`min++`, `sec=0`)。
- 當計時器的”分”部分數滿時(`min=59`, `sec=59`)，下一時脈會進位(`min=0`, `sec=0`)。

# 挑戰題



## 計時器 (3/5)

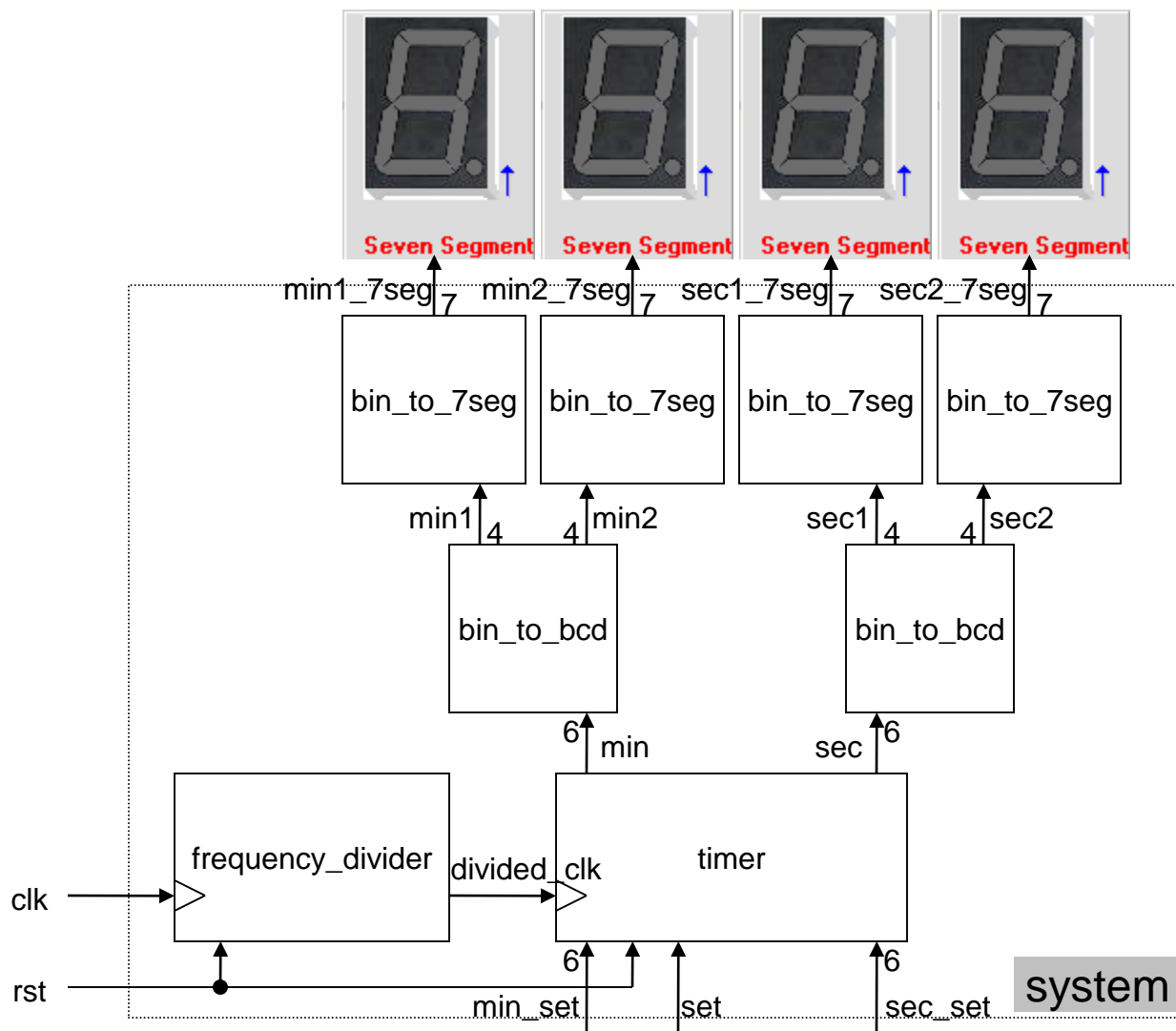

# 挑戰題

## 計時器 (4/5)

2) 若壓住set鍵，可以將指撥開關上的值設定進去min與sec中

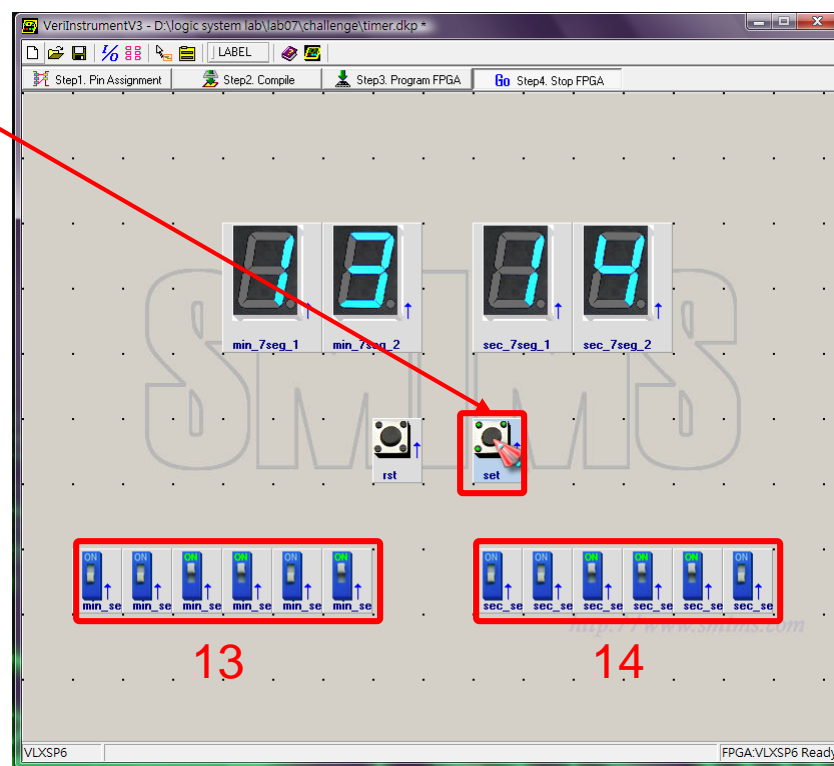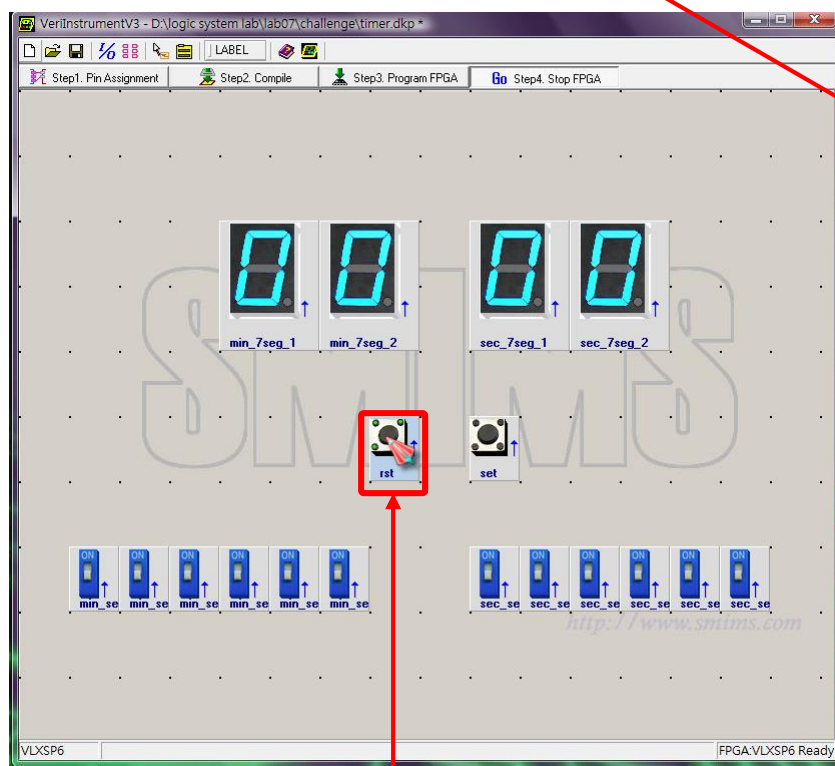


1) 操作的時候，一開始壓住rst鍵，將min與sec的值初始化為0

# 挑戰題

## 計時器 (5/5)

3) 計時器中的”秒”部份可以正確的進位

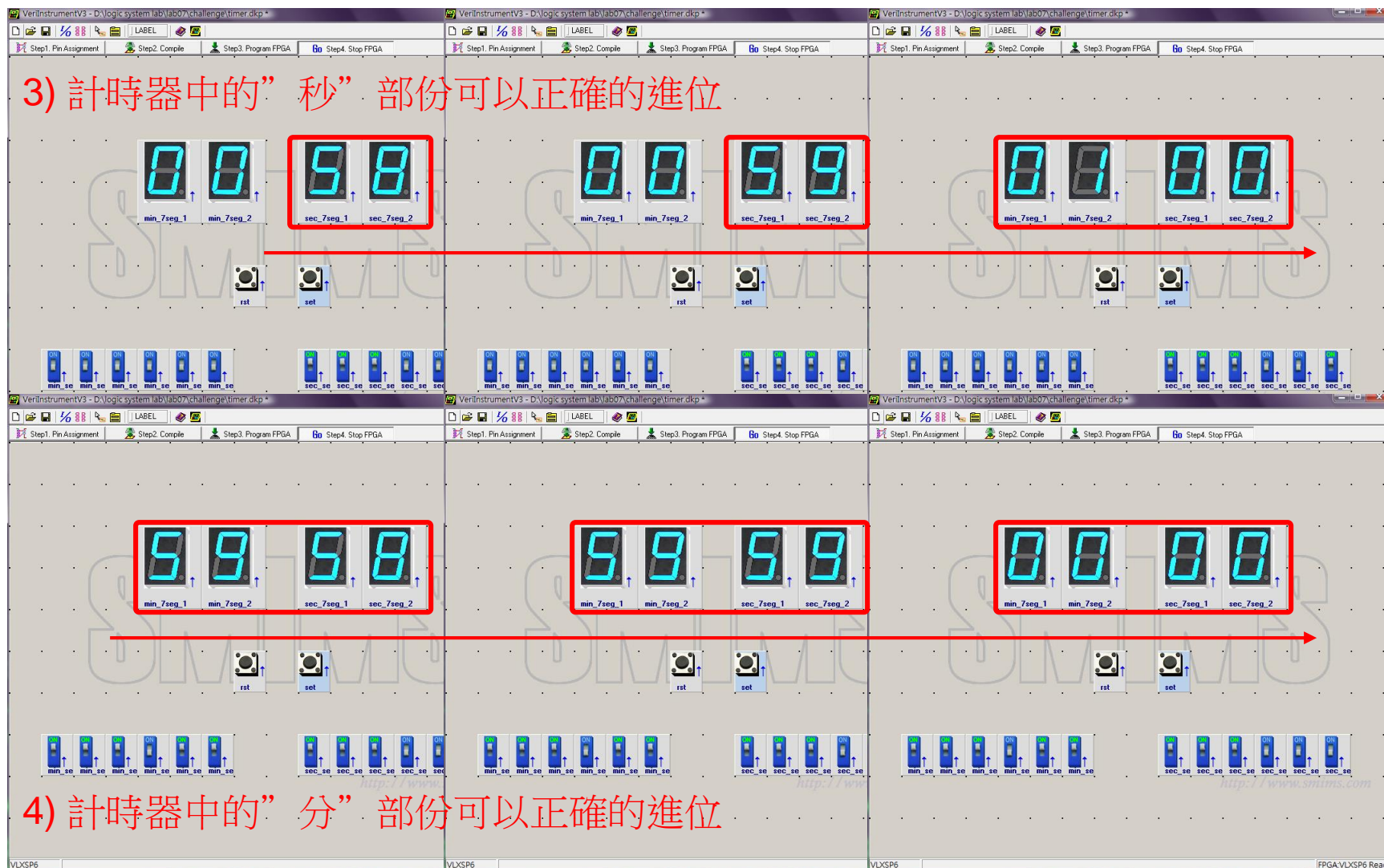

4) 計時器中的”分”部份可以正確的進位



# 實驗結報繳交

- 基礎題 (一)
  - 請附上原始碼、(模擬結果擷圖)、驗證結果擷圖與解釋。
- 基礎題 (二)
  - 請附上原始碼、(模擬結果擷圖)、驗證結果擷圖與解釋。
- 挑戰題
  - 請附上原始碼、(模擬結果擷圖)、驗證結果擷圖與解釋。
- 各自之心得報告