



# 邏輯系統實習

## 實驗六

虛擬儀器(一) + Verilog語法介紹(三)：行為層次-組合電路

國立成功大學 電機系

2016

# 大綱

- Verilog中的四種描述層次
- 程序區塊
- 時序控制
  - 準位觸發
- 程序指定
  - 阻礙指定
- 條件敘述與多路徑分支
- 文字巨集與參數
- 資料處理層次與行為層次之比較
- 數位電路設計流程
- VerilInstrument
- 基礎題(一)
  - 4bit簡易算數邏輯單元
- 基礎題(二)
  - 4bit加法器與七段顯示器
- 挑戰題
  - 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器
- 實驗結報繳交

# Verilog中的四種描述層次

- 行為或演算法層次 (lab6~)
  - 在這個層次中，只需要考慮模組的功能或演算法，不需要考慮硬體方面的詳細電路是如何。
- 資料處理層次 (lab5)
  - 在這個層次中，只需要指名資料處理的方式，像是資料如何在暫存器中儲存與傳送以及資料在設計裡處理的方式。
- 邏輯閘層次 (lab4)
  - 在這個層次中，模組是邏輯閘連接而成，如同以前用邏輯閘描繪電路一樣。
- 低階交換層次 (x)
  - 在這個層次中，線路是由開關與儲存點構成，需要知道電晶體的元件特性。

越上層設計層次越高

# 程序區塊 (1/2)

- 程序區塊是行為層次中的基本用法，包含**initial**與**always**兩種區塊。
  - 所有的行為層次語法皆必須寫在**initial**或**always**區塊中。

```
module testbench();  
  reg [3:0] in1, in2;  
  reg carry_in;  
  wire [3:0] sum;  
  wire carry_out;  
  
  adder_4bit x1(in1, in2, carry_in, sum, carry_out);
```

```
  initial begin  
    in1=0; in2=1; carry_in=0;  
    #1 in1=1; in2=2; carry_in=1;  
    #1 in1=2; in2=3; carry_in=0;  
    #1 in1=3; in2=4; carry_in=1;  
    #1 in1=4; in2=5; carry_in=0;  
    #1 in1=5; in2=6; carry_in=1;  
    #1 in1=6; in2=7; carry_in=0;  
    #1 in1=7; in2=8; carry_in=1;  
    #1 in1=8; in2=9; carry_in=0;  
    #1 in1=9; in2=10; carry_in=1;  
    #1 in1=10; in2=11; carry_in=0;  
    #1 in1=11; in2=12; carry_in=1;  
    #1 in1=12; in2=13; carry_in=0;  
    #1 in1=13; in2=14; carry_in=1;  
    #1 in1=14; in2=15; carry_in=0;  
    #1 $finish;  
  end
```

endmodule

testbench

**initial**區塊啟始於模擬時間零，僅執行一次，通常用於初始化、監控邏輯值變化、顯示波形等

**always**區塊起始於模擬時間零，以迴圈的形式持續重複執行，通常用於描述持續重複工作的邏輯電路

```
module adder_4bit(in1, in2, carry_in, sum, carry_out);  
  input [3:0] in1, in2;  
  input carry_in;  
  output [3:0] sum;  
  output carry_out;  
  
  reg [3:0] sum;  
  reg carry_out;  
  
  always@(in1 or in2 or carry_in) begin  
    {carry_out, sum} = in1 + in2 + carry_in;  
  end
```


endmodule

adder\_4bit

# 程序區塊 (2/2)

- 程序區塊包含兩個要素：

- 1) 時序控制
- 2) 程序指定敘述

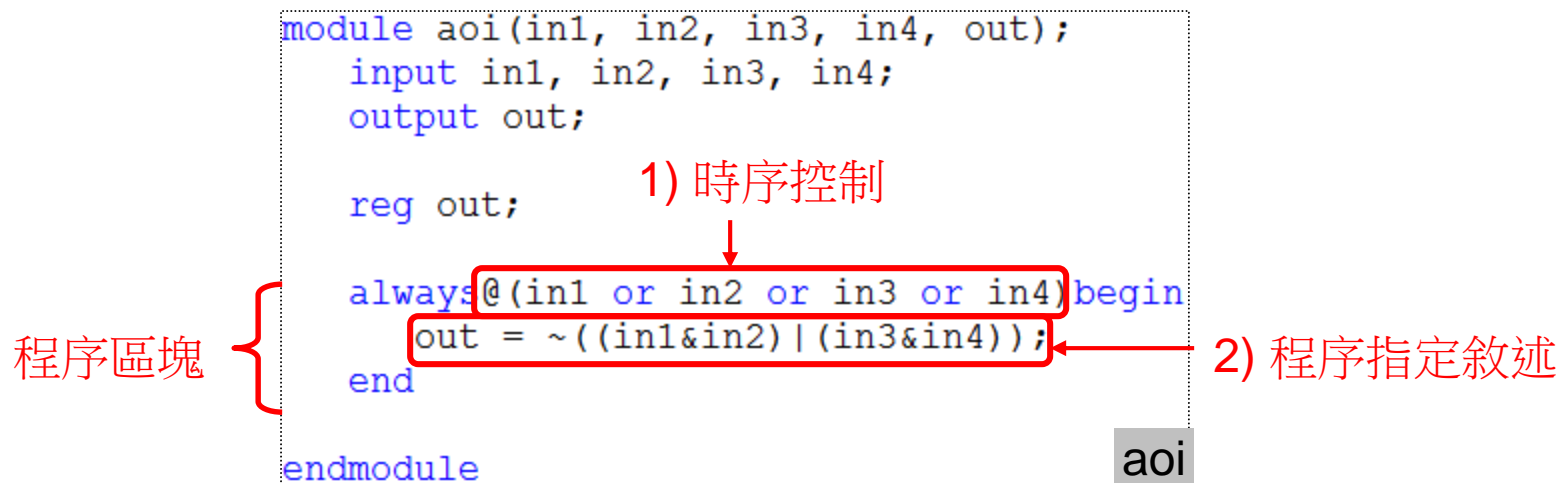

# 時序控制 (1/2)

- 時序控制是用來設定某程序敘述在某時間被執行，共有三種方式。

- 1) 簡易延遲
- 2) 準位觸發
- 3) 邊緣觸發 (lab7)

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
    input [2:0]sel;  
    input [3:0]in1, in2;  
    output [3:0]result;  
  
    reg [3:0]result;  
  
    always@(sel or in1 or in2)begin  
        case(sel)  
            3'b000: result=in1+in2;  
            3'b001: result=in1-in2;  
            3'b010: result=in1&in2;  
            3'b011: result=in1|in2;  
            3'b100: result=in1^in2;  
            3'b101: result=in1>>in2;  
            3'b110: result=in1<<in2;  
            3'b111: result=in1>in2;  
            default: result=4'b0;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```

alu\_4bit

2) 準位觸發

```
module testbench();  
    reg clk;  
    reg [2:0]sel;  
    reg [3:0]in1, in2;  
    wire [3:0]result;  
  
    system X1(clk, sel, in1, in2, result);  
  
    initial clk=1'b1;  
    always #5 clk=~clk;  
  
    initial begin  
        sel=3'b000; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b001; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b010; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b011; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b100; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b101; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b110; in1=9; in2=3;  
        #10 sel=3'b111; in1=9; in2=3;  
        #10 $finish;  
    end  
  
endmodule
```

testbench

1) 簡易延遲

# 時序控制 (2/2)

## 準位觸發

- 準位觸發又稱為非同步觸發，在使用`always`區塊描述組合電路時，需要將所有的觸發訊號列在感測列表中。
- 當訊號很多時，可以使用`@(*)`語法自動將所有可能的觸發訊號加入感測列表中。

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);
    input [2:0]sel;
    input [3:0]in1, in2;
    output [3:0]result;

    reg [3:0]result;

    always@(sel or in1 or in2)begin
        case(sel)
            3'b000: result=in1+in2;
            3'b001: result=in1-in2;
            3'b010: result=in1&in2;
            3'b011: result=in1|in2;
            3'b100: result=in1^in2;
            3'b101: result=in1>>in2;
            3'b110: result=in1<<in2;
            3'b111: result=in1>in2;
            default: result=4'b0;
        endcase
    end
endmodule
```

必須將所有可能的觸發訊號一一列出

如果觸發訊號填寫不完全，可能會造成(合成前)模擬與(合成後)驗證結果不相同

alu\_4bit

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);
    input [2:0]sel;
    input [3:0]in1, in2;
    output [3:0]result;

    reg [3:0]result;

    always@(*)begin
        case(sel)
            3'b000: result=in1+in2;
            3'b001: result=in1-in2;
            3'b010: result=in1&in2;
            3'b011: result=in1|in2;
            3'b100: result=in1^in2;
            3'b101: result=in1>>in2;
            3'b110: result=in1<<in2;
            3'b111: result=in1>in2;
            default: result=4'b0;
        endcase
    end
endmodule
```

或使用`@(*)`自動加入可能的觸發訊號

alu\_4bit

# 程序指定

## 阻礙指定

- 程序指定可以用來更新暫存器等變數。被指定的變數值將被保持到下次被更新為止。
  - 在程序指定的左邊必須是暫存器(**reg**)或其他變數等等；而在敘述右邊的運算元可以是任意運算式。
- 程序指定有兩種形態：
  - 1) 阻礙指定
  - 2) 無阻礙指定 (lab7)

阻礙指定(=)敘述會依照其在程序區塊中的位置依序執行

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
    input [2:0]sel;  
    input [3:0]in1, in2;  
    output [3:0]result;  
  
    reg [3:0]result;  
  
    always@(*)begin  
        case(sel)  
            3'b000: result=in1+in2;  
            3'b001: result=in1-in2;  
            3'b010: result=in1&in2;  
            3'b011: result=in1|in2;  
            3'b100: result=in1^in2;  
            3'b101: result=in1>>in2;  
            3'b110: result=in1<<in2;  
            3'b111: result=in1>in2;  
            default: result=4'b0;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```

alu\_4bit



# 條件敘述與多路徑分支 (1/5)

```
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
    input in1, in2, in3, in4;
    input [1:0]sel;
    output out;

    reg out;

    always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
        if(sel==2'b00)out=in1;
        else if(sel==2'b01)out=in2;
        else if(sel==2'b10)out=in3;
        else out=in4;
    end
endmodule
```

mux\_4to1

簡單少位元的if-else敘述通常會如同條件運算子(?:)一般合成出多工器電路

但如果是複雜的if-else敘述時，則不一定會合成出大型的多工器電路

```
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
    input in1, in2, in3, in4;
    input [1:0]sel;
    output out;

    reg out;

    always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
        case(sel)
            2'b00: out=in1;
            2'b01: out=in2;
            2'b10: out=in3;
            2'b11: out=in4;
            default:out=1'b0;
        endcase
    end
endmodule
```

mux\_4to1

簡單與與大型的case敘述通常皆會合成出多工器電路

# 條件敘述與多路徑分支 (2/5)

```

module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
  input in1, in2, in3, in4;
  input [1:0]sel;
  output out;

  reg out;

  always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
    if(sel==2'b00)out=in1;
    else if(sel==2'b01)out=in2;
    else if(sel==2'b10)out=in3;
    else out=in4;
  end
endmodule

```



```

module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
  input in1, in2, in3, in4;
  input [1:0]sel;
  output out;

  reg out;

  always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
    case(sel)
      2'b00: out=in1;
      2'b01: out=in2;
      2'b10: out=in3;
      2'b11: out=in4;
      default:out=1'b0;
    endcase
  end
endmodule

```

 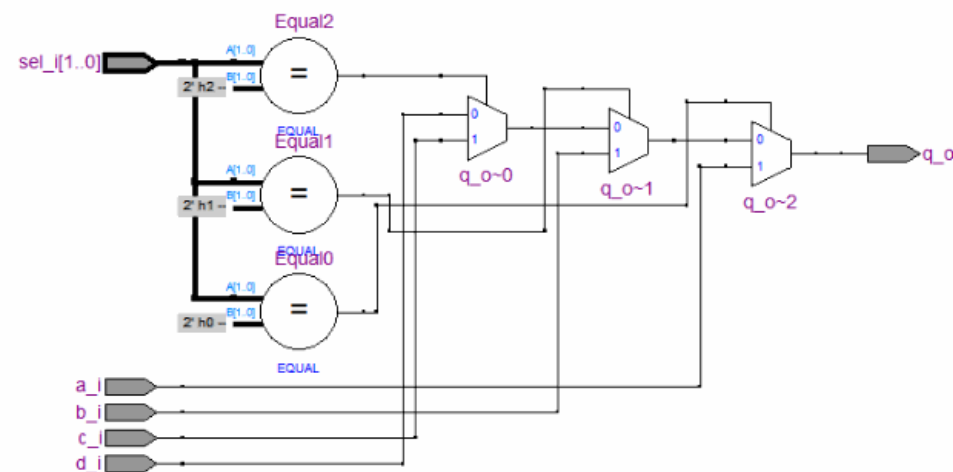

# 條件敘述與多路徑分支 (3/5)

```
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
    input in1, in2, in3, in4;
    input [1:0]sel;
    output out;

    reg out;

    always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
        if(sel==2'b00)out=in1;
        else if(sel==2'b01)out=in2;
        else if(sel==2'b10)out=in3;
        else out=in4;
    end
endmodule
```

if-else敘述記得要有個else

case敘述記得要有default

```
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);
    input in1, in2, in3, in4;
    input [1:0]sel;
    output out;

    reg out;

    always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
        case(sel)
            2'b00: out=in1;
            2'b01: out=in2;
            2'b10: out=in3;
            2'b11: out=in4;
            default:out=1'b0;
        endcase
    end
endmodule
```

這兩種敘述都必須要做完整的定義，  
才能使合成的工作正常運作

因為如果定義不完整，合成軟體也  
許會合成出latch而不是多工器

mux\_4to1

mux\_4to1

# 條件敘述與多路徑分支 (4/5)

```
module example(in1, in2, sel, out1, out2);
  input in1, in2, sel;
  output out1, out2;

  reg out1, out2;

  always@(*)begin
    if(sel==1'b1)begin
      out1=in1&in2;
      //out2=??
    end
    else begin
      //out1=??
      out2=in1|in2;
    end
  end
endmodule
```

example

務必將每一項敘述補齊，例如補上  
1'b0或1'bx (don't care)等

通常建議補上1'bx，因為可以讓合成  
軟體替你做最佳化，而減少電路面積

WARNING : Found 1-bit latch for signal <out2>

WARNING : Found 1-bit latch for signal <out1>

```
module example(in1, in2, sel, out1, out2);
  input in1, in2, sel;
  output out1, out2;

  reg out1, out2;

  always@(*)begin
    if(sel==1'b1)begin
      out1=in1&in2;
      out2=1'b0;
    end
    else begin
      out1=1'b0;
      out2=in1|in2;
    end
  end
endmodule
```

example


# 條件敘述與多路徑分支 (5/5)

- 使用條件運算子(?:)與if-else、case語法的不同：
  - 無論是使用if-else或case的語法都會合成出多工器電路，但是如果你就是需要多工器這樣的結構，那最好就是使用條件運算子。
  - 因為如果使用if-else或case的敘述，雖然可攜性較佳，但有可能會多合成出一些多餘的邏輯閘。
  - 而使用條件運算子則是會犧牲掉可攜性，而且通常需要撰寫較長的程式碼。

# Priority mux v.s. Parallel mux

 
## ■ Priority mux

- if ( S0 == 1'b1)
  - Out=D
- else if( S1== 1'b1)
  - Out = C;
- else if( S2 == 1'b1)
  - Out = B;
- else
  - Out = A;


 
## ■ Parallel mux

- Case({S0,S1,S2})
- 3'b000=A;
- 3'b001=A;
- 3'b010=B;
- 3'b011=B;
- 3'b100=C
- 3'b101=D;
- 3'b110=C;
- 3'b111=D;
- endcase



# 文字巨集與參數

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
    input [2:0]sel;  
    input [3:0]in1, in2;  
    output [3:0]result;
```

```
`define ADD 3'b000  
`define SUB 3'b001  
`define AND 3'b010  
`define OR 3'b011  
`define XOR 3'b100  
`define SHR 3'b101  
`define SHL 3'b110  
`define CMP 3'b111
```

```
    reg [3:0]result;
```

```
    always@(*)begin  
        case(sel)
```

```
            `ADD: result=in1+in2;  
            `SUB: result=in1-in2;  
            `AND: result=in1&in2;  
            `OR : result=in1|in2;  
            `XOR: result=in1^in2;  
            `SHR: result=in1>>in2;  
            `SHL: result=in1<<in2;  
            `CMP: result=in1>in2;
```

```
            default: result=4'b0;
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

alu\_4bit

文字巨集(`define)可以用來定義文字巨集，如同C程式語言中的#define

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
    input [2:0]sel;  
    input [3:0]in1, in2;  
    output [3:0]result;
```

```
parameter ADD = 3'b000,  
           SUB = 3'b001,  
           AND = 3'b010,  
           OR  = 3'b011,  
           XOR = 3'b100,  
           SHR = 3'b101,  
           SHL = 3'b110,  
           CMP = 3'b111;
```

```
    reg [3:0]result;
```

```
    always@(*)begin  
        case(sel)
```

```
            ADD: result=in1+in2;  
            SUB: result=in1-in2;  
            AND: result=in1&in2;  
            OR : result=in1|in2;  
            XOR: result=in1^in2;  
            SHR: result=in1>>in2;  
            SHL: result=in1<<in2;  
            CMP: result=in1>in2;
```

```
            default: result=4'b0;
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

alu\_4bit

參數(parameter)可以用來定義固定的常數

# 資料處理層次與行為層次之比較

```
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);  
  input in1, in2, in3, in4;  
  input [1:0]sel;  
  output out;
```

行為層次

```
  reg out;
```

```
  always@(sel or in1 or in2 or in3 or in4)begin
```

```
    case(sel)
```

```
      2'b00: out=in1;
```

```
      2'b01: out=in2;
```

```
      2'b10: out=in3;
```

```
      2'b11: out=in4;
```

```
      default:out=1'b0;
```

```
    endcase
```

```
  end
```

mux\_4to1

等號左側為暫存器(reg)

```
endmodule  
module mux_4to1(in1, in2, in3, in4, sel, out);  
  input in1, in2, in3, in4;  
  input [1:0]sel;  
  output out;
```

資料處理層次

```
  assign out = sel[1] ? (sel[0] ? in4 : in3) : (sel[0] ? in2 : in1);
```

等號左側為接線(wire)

```
endmodule
```


mux\_4to1



# 數位電路設計流程

- 1) 設計 (lab4 - Xilinx ISE)
- 2) 編譯 (lab4 - Xilinx ISE)
- 3) (合成前)模擬 (lab4 - ISim)
- 4) (合成後)驗證 (lab5 - VeriComm)
- 5) (合成後)驗證 (lab6 - VeriInstrument)

# VerilInstrument (1/13)

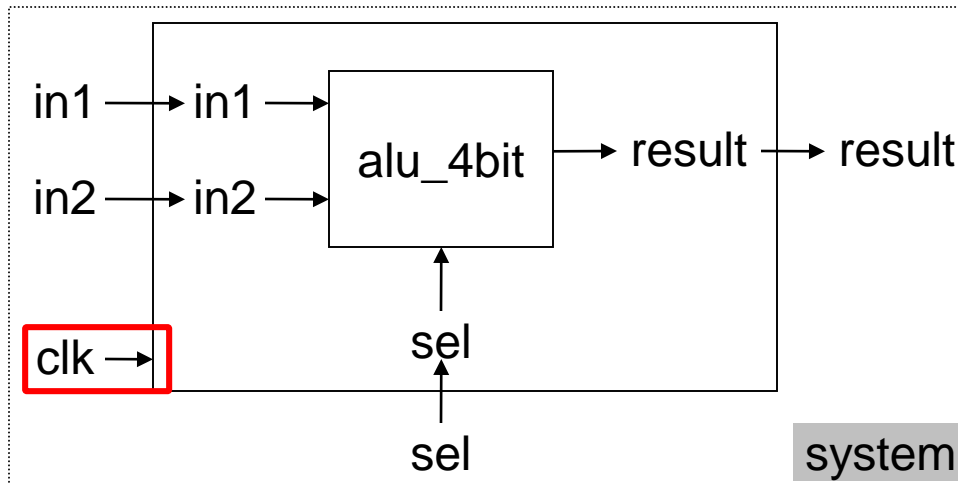

在使用VerilInstrument驗證時，即使是組合電路也需要加上clock，所以我們使用一個最上層模組(system)將原本的組合電路設計給包覆起來


```
module system(clk, sel, in1, in2, result);  
  input clk;  
  input [2:0]sel;  
  input [3:0]in1, in2;  
  output [3:0]result;  
  
  alu_4bit ALU(sel, in1, in2, result);  
  
endmodule
```

system

```
module alu_4bit(sel, in1, in2, result);  
  input [2:0]sel;  
  input [3:0]in1, in2;  
  output [3:0]result;  
  
  parameter ADD = 3'b000,  
            SUB = 3'b001,  
            AND = 3'b010,  
            OR  = 3'b011,  
            XOR = 3'b100,  
            SHR = 3'b101,  
            SHL = 3'b110,  
            CMP = 3'b111;  
  
  reg [3:0]result;  
  
  always@(*)begin  
    case(sel)  
      ADD: result=in1+in2;  
      SUB: result=in1-in2;  
      AND: result=in1&in2;  
      OR : result=in1|in2;  
      XOR: result=in1^in2;  
      SHR: result=in1>>in2;  
      SHL: result=in1<<in2;  
      CMP: result=in1>in2;  
      default: result=4'b0;  
    endcase  
  end  
  
endmodule
```


alu\_4bit

# VerilInstrument (2/13)

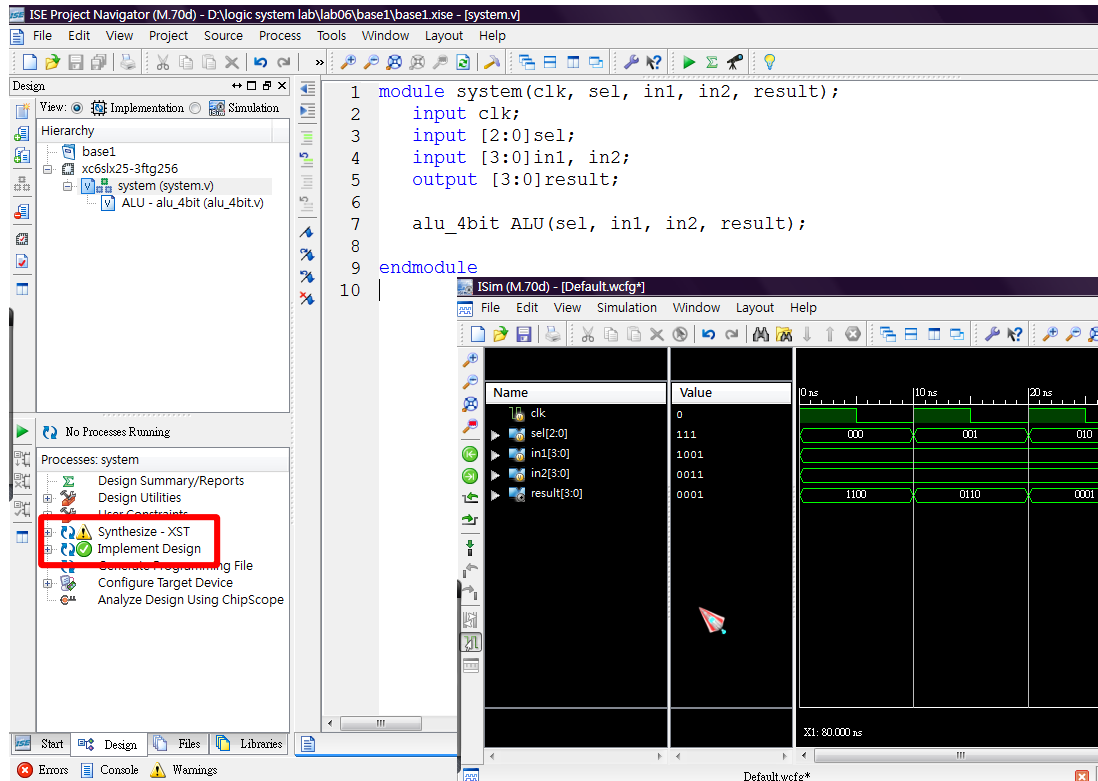

接下來的動作是假設您已經完成了設計、編譯與模擬的步驟，以及已經將FPGA板接上電腦並且已經打開開關


編譯時會顯示一個warning，是關於clk浮接的問題，請忽略之

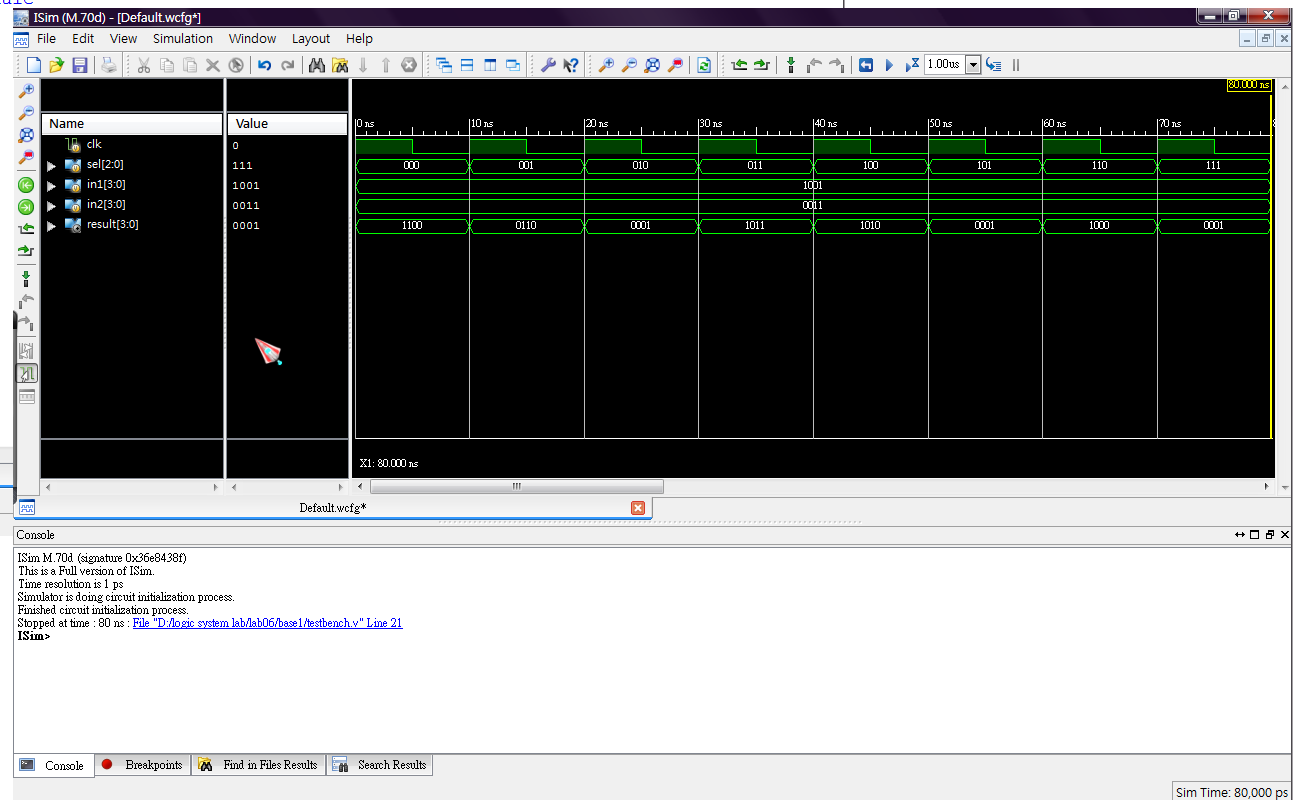

# VerilInstrument (3/13)


- SMIMS VerilInstrument為初學者提供一個有趣的數位邏輯設計界面。
- 經由拖放與執行虛擬元件，我們可以結合出不同的硬體架構。

1) 開始 > SMIMS Corp  
> VerilInstrumentV3

 

# VerilInstrument (4/13)

3) 開新專案

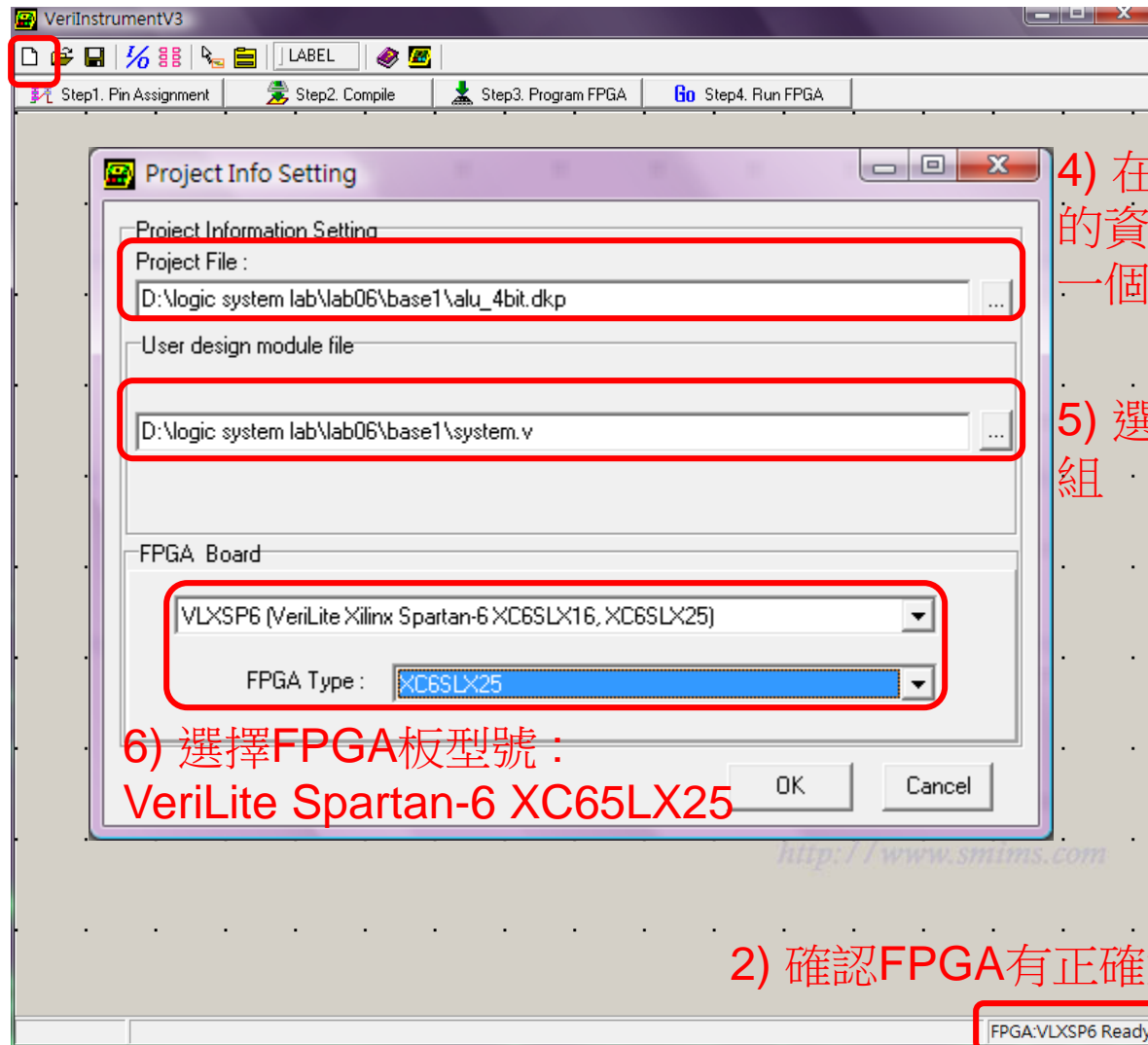


4) 在該次實驗課的資料夾下建立一個新專案

5) 選取最上層模組

6) 選擇FPGA板型號：  
VeriLite Spartan-6 XC65LX25

2) 確認FPGA有正確連接上電腦

# VerilInstrument (5/13)

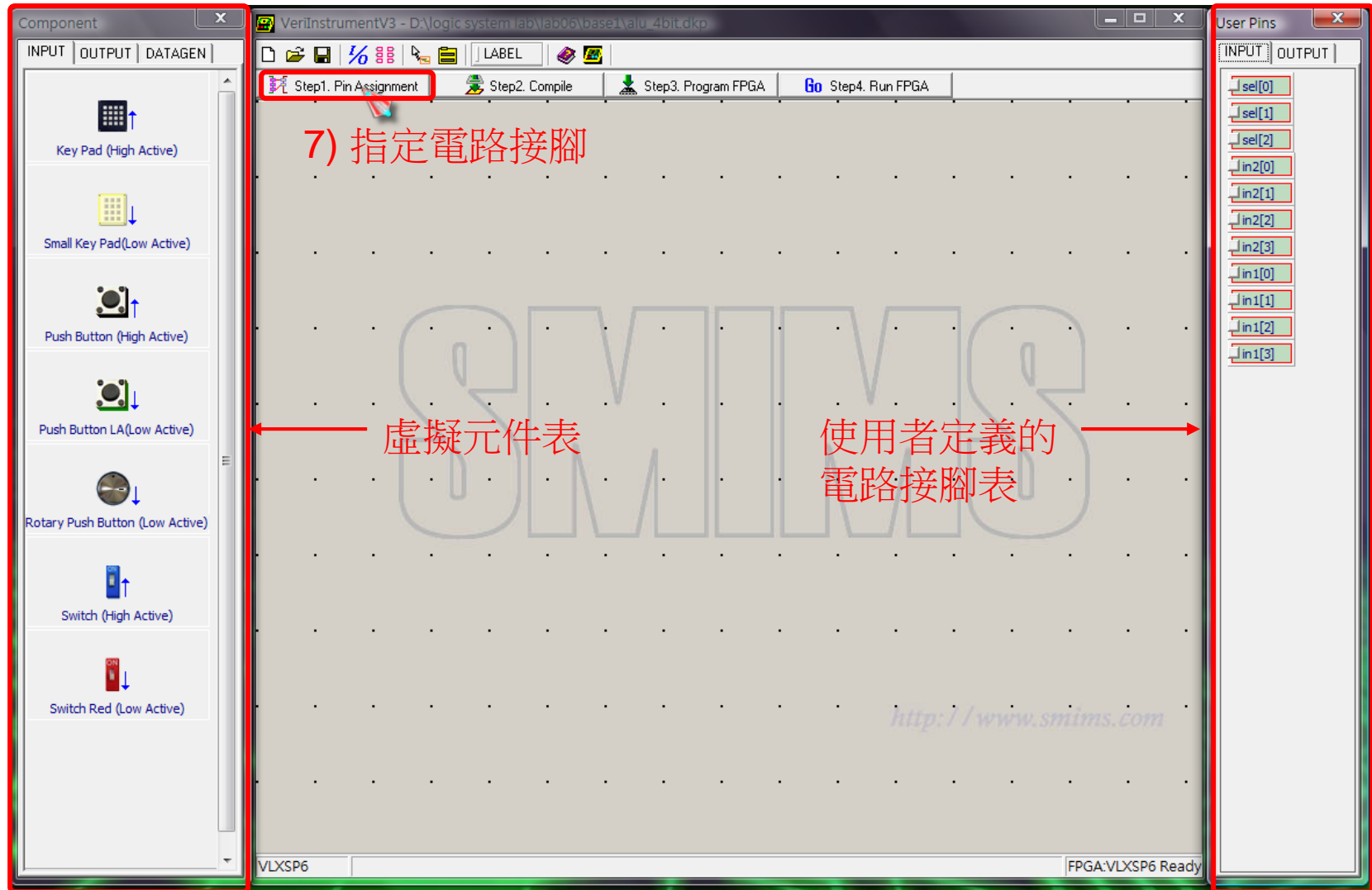

# VerilInstrument (6/13)

The screenshot displays the VerilInstrument V3 software interface. The main workspace shows a circuit design with four red LEDs labeled 'result', three blue switches labeled 'sel', and two groups of four blue switches labeled 'in1' and 'in2'. The interface includes a 'Component' panel on the left with various input/output components, a 'User Pins' panel on the right, and a top toolbar with a 'LABEL' button. Red annotations with arrows point to specific elements: a red box around the 'LABEL' button, a red box around the 'Switch (High Active)' component, a red box around the 'result' label, and a red box around the 'result' output pins in the 'User Pins' panel.

10) 將標籤拖曳到虛擬元件旁，以增加設計的可讀性

9) 將電路接腳拖曳到相對應的虛擬元件上

8) 將虛擬元件拖曳到工作平台

Component: INPUT OUTPUT DATAGEN

VerilInstrumentV3 - D:\logic system\lab\lab06\base1\alu\_4bit.dkp

Step1. Pin Assignment Step2. Compile Step3. Program FPGA Go Step4. Run FPGA

result result result result

sel sel sel

in1 in1 in1 in1 in2 in2 in2 in2

Switch (High Active)

result result result result

result[0] result[1] result[2] result[3]

VLXSP6 FPGA:VLXSP6 Ready

<http://www.smims.com>

# VerilInstrument (7/13)

VerilInstrumentV3 - D:\logic system lab\lab06\base1\alu\_4bit.dkp \*

Step1. Pin Assignment Step2. Compile Step3. Program FPGA Go Step4. Run FF

11) 編譯並產生FPGA燒入檔

result

in1 in2

CompileWindow

User design modules  
Top module  
D:\logic system lab\lab06\base1\system.v

Sub-modules

File name	Type
alu_4bit.v	Verilog

Add Files

Compile

12) 加入子模組

13) 編譯

Peak Memory Usage: 228 MB

Placer: Placement generated during map.  
Routing: Completed - No errors found.  
Timing: Completed - No errors found.

Number of error messages: 0  
Number of warning messages: 0  
Number of info messages: 0

Writing design to file .....top.ncd

PAR done!



Started : "Generate Programming File".  
Process "Generate Programming File" completed successfully.  
Compile stage (4) pass.

Open Directory Close


確認編譯與產生FPGA燒入檔成功





# VeriInstrument (8/13)

 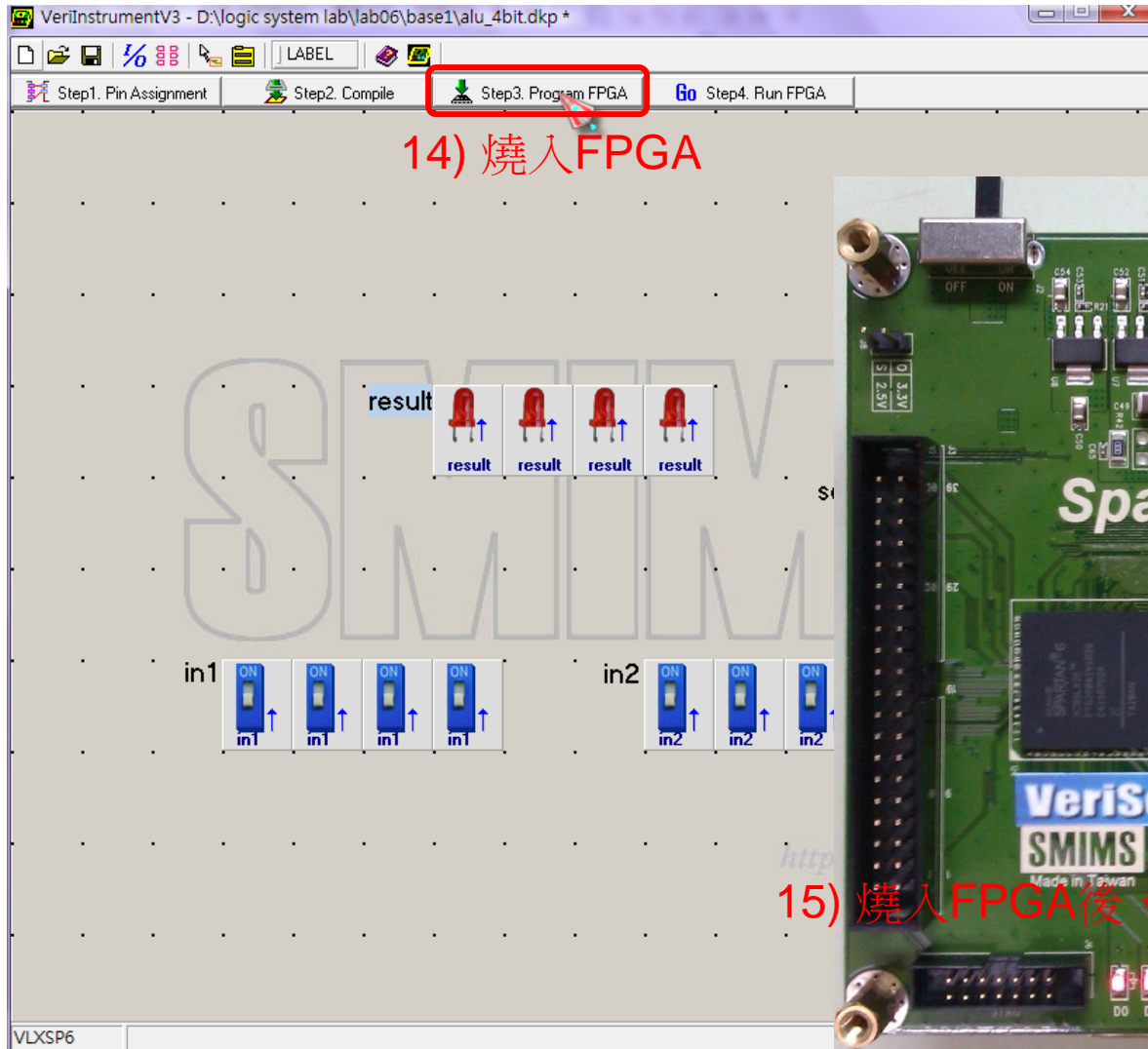



# VerilInstrument (9/13)

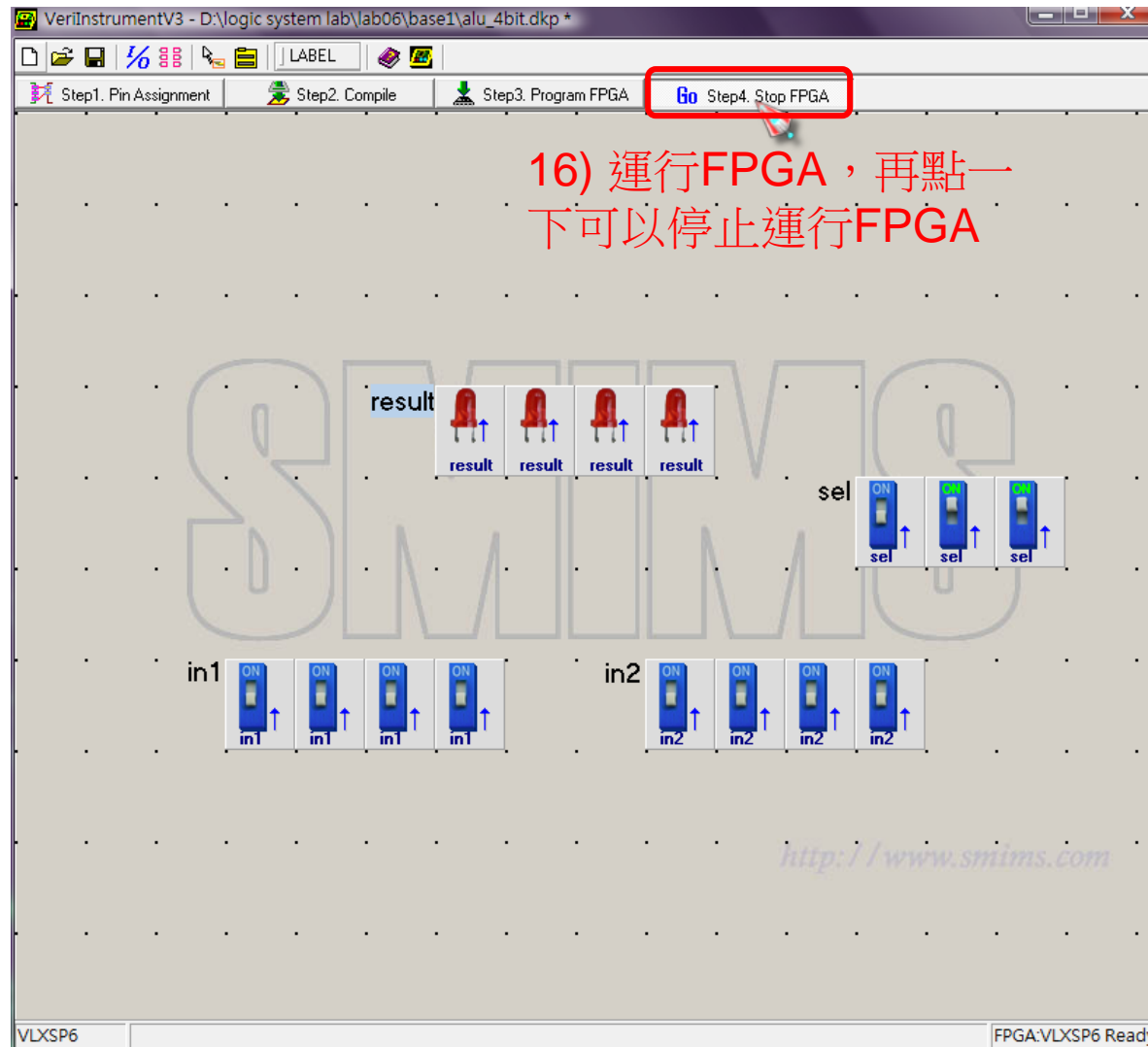



# VerilInstrument (10/13)

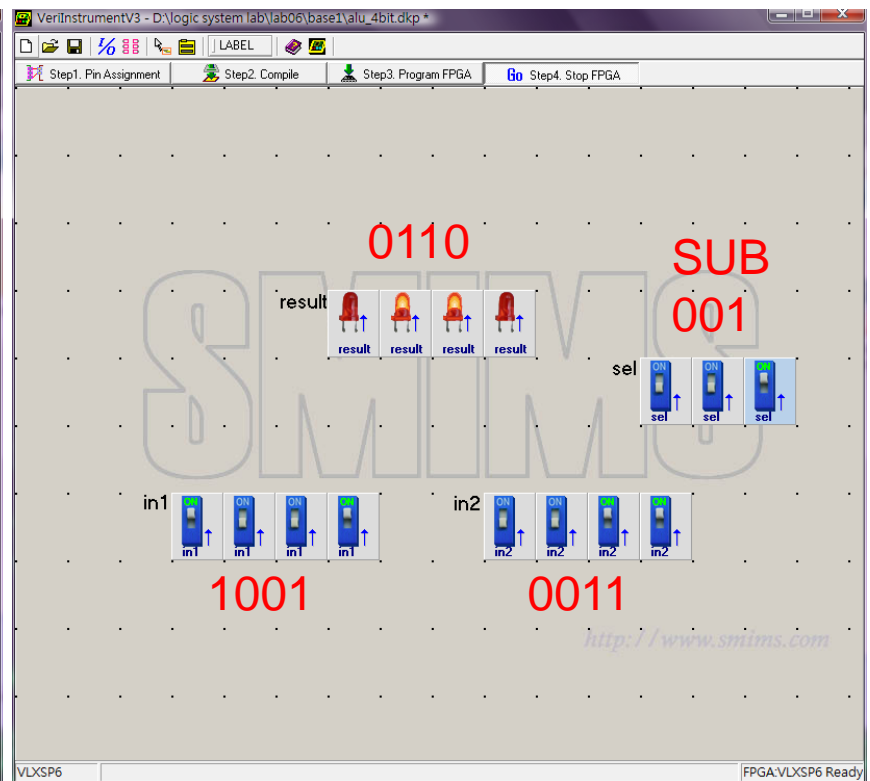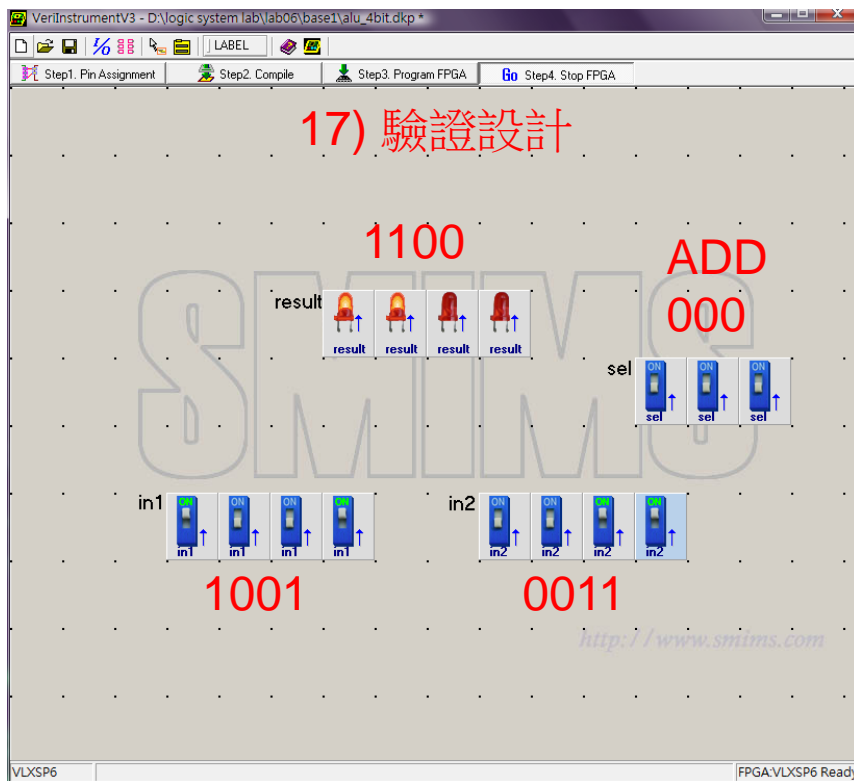



# VerilInstrument (11/13)

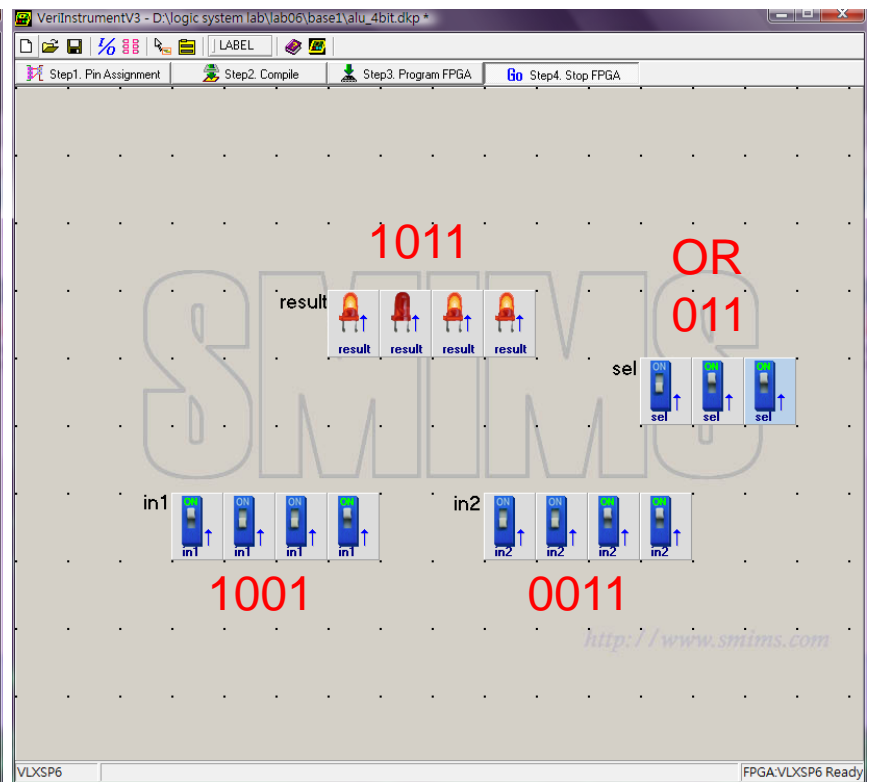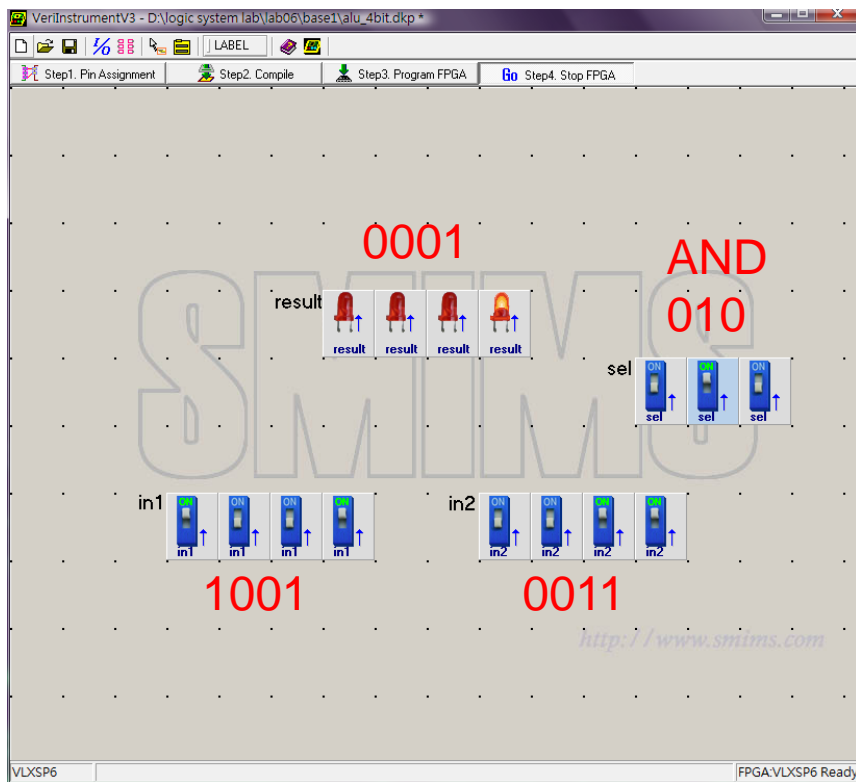

# VerilInstrument (12/13)

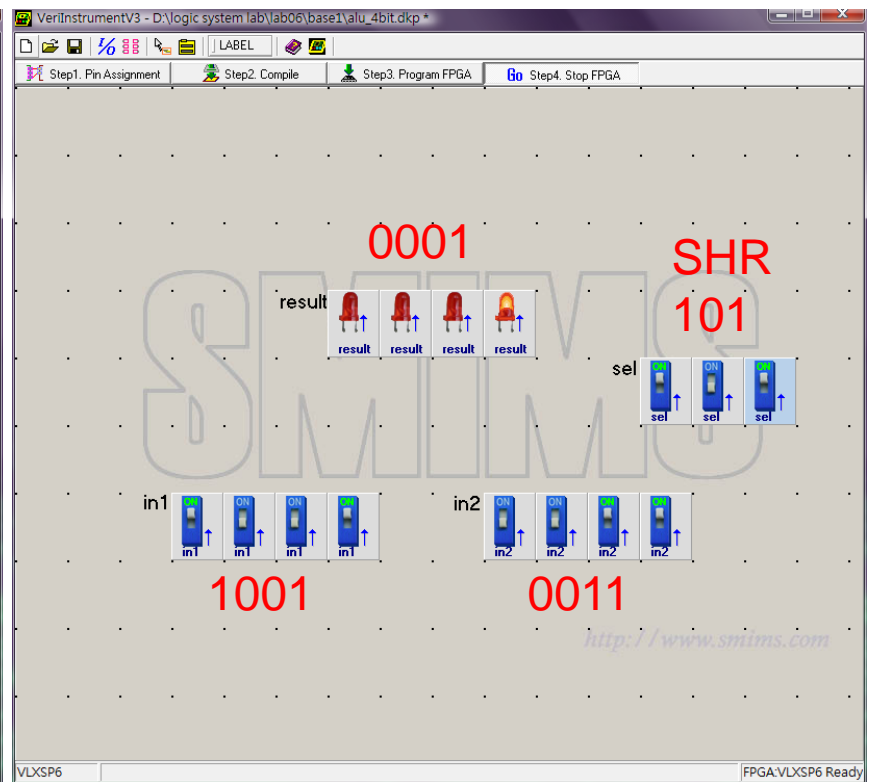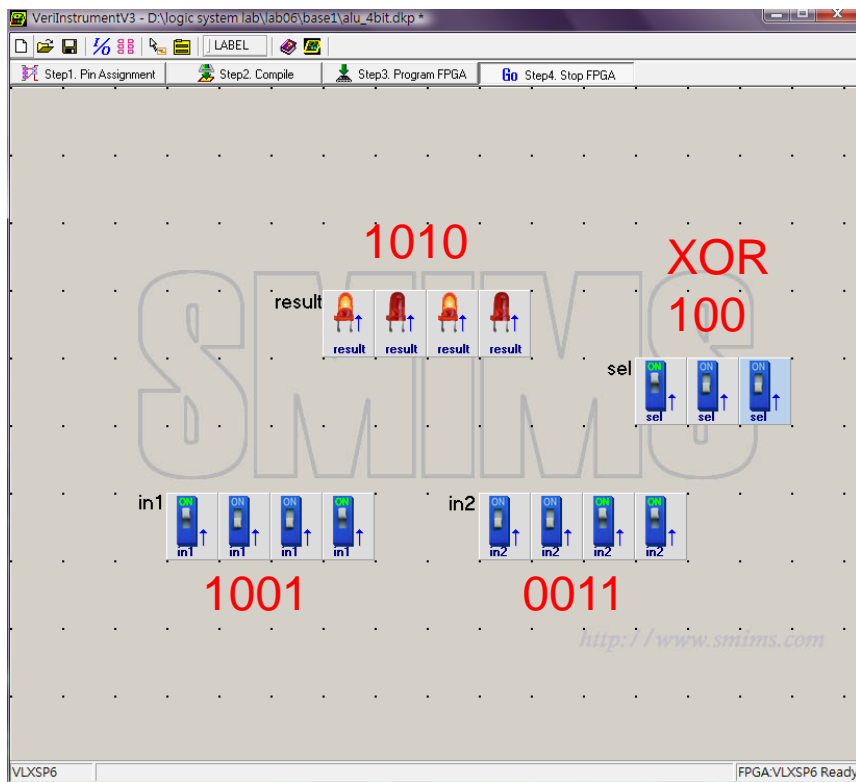


# VerilInstrument (13/13)

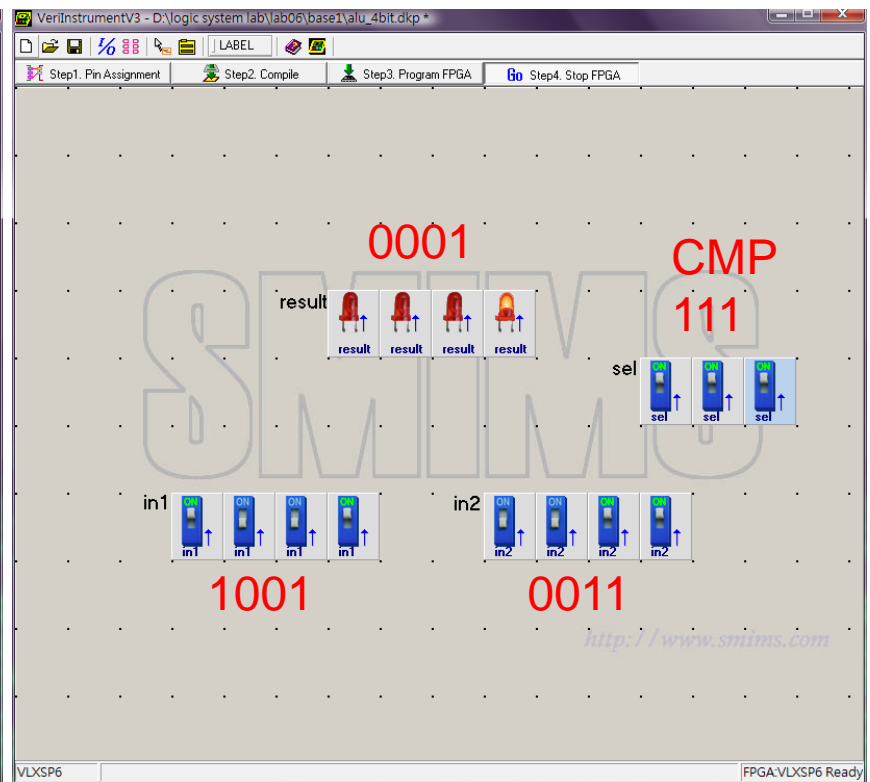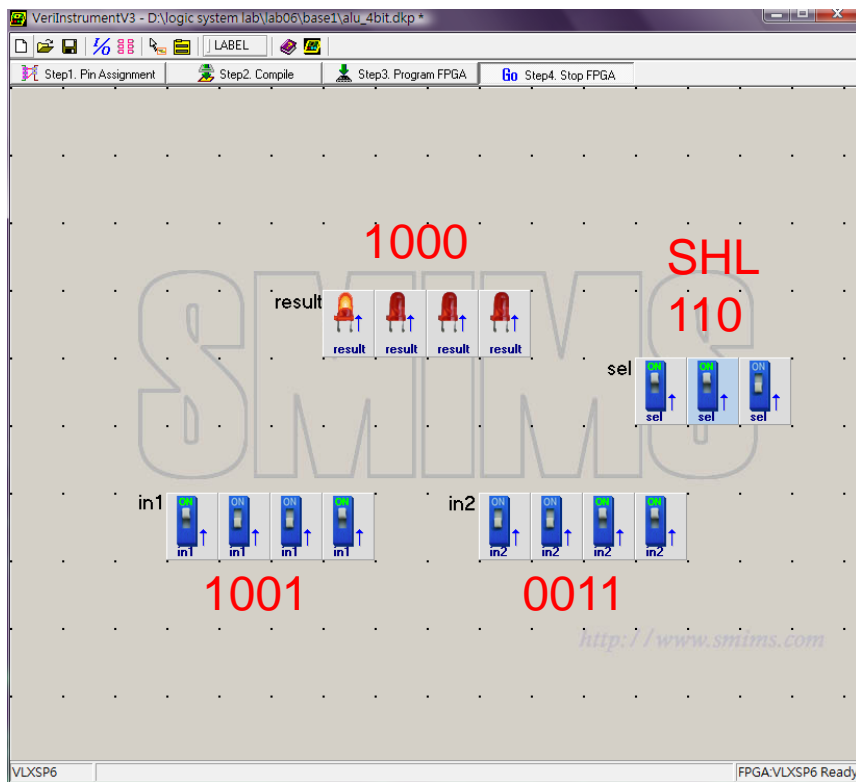

# 基礎題 (一)
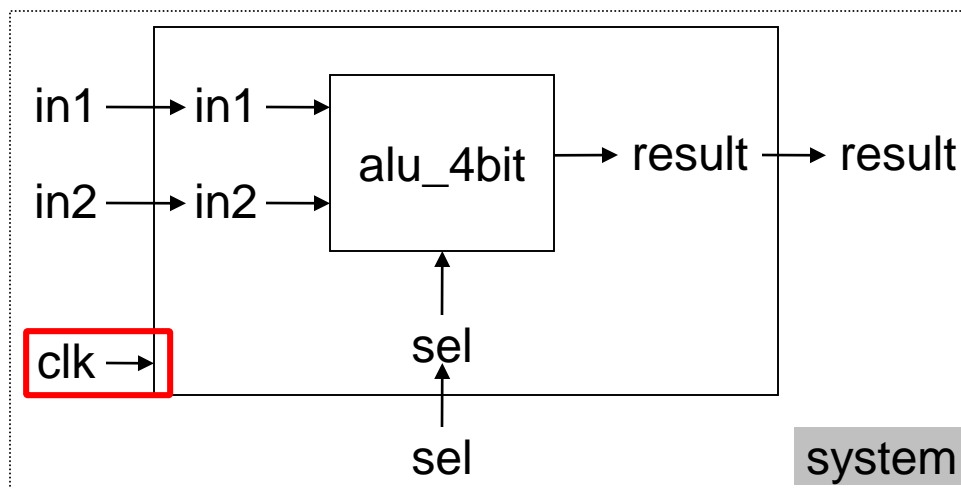
## 4bit簡易算數邏輯單元


- 請參考alu\_4bit.v的範例原始碼與操作流程。
  - 設計時，請寫出4bit簡易算數邏輯單元模組，並且確認編譯後沒有error產生。
  - 模擬時，請自行撰寫testbench.v，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。



## 基礎題 (二)
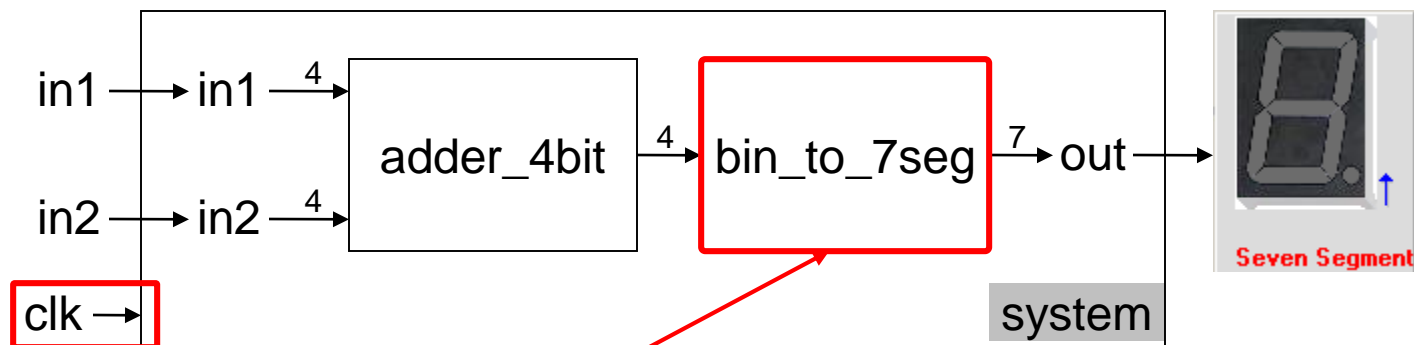
### 4bit加法器與七段顯示器 (1/3)

- 請寫出以下的電路。
  - 設計時，請寫出以下的電路模組，並且確認編譯後沒有error產生。
  - (模擬時，請自行撰寫testbench.v，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。)
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。



將二進制數值轉成七段顯示器顯示之電路



# 基礎題 (二)

## 4bit加法器與七段顯示器 (2/3)





```
module bin_to_7seg(bin, out);  
    input [3:0]bin;  
    output [6:0]out;  
  
    reg [6:0]out;  
  
    always@(bin)begin  
        case(bin)  
            4'b0000: out=7'b0111111;  
            4'b0001: out=7'b0000110;  
            4'b0010: out=7'b1011011;  
            4'b0011: out=7'b1001111;  
            4'b0100: out=7'b1100110;  
            4'b0101: out=7'b1101101;  
            4'b0110: out=7'b1111101;  
            4'b0111: out=7'b0000111;  
            4'b1000: out=7'b1111111;  
            4'b1001: out=7'b1101111;  
            4'b1010: out=7'b1110111;  
            4'b1011: out=7'b1111100;  
            4'b1100: out=7'b0111001;  
            4'b1101: out=7'b1011110;  
            4'b1110: out=7'b1111001;  
            4'b1111: out=7'b1110001;  
            default: out=7'b0000000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

bin\_to\_7seg

# 基礎題 (二)

## 4bit加法器與七段顯示器 (3/3)

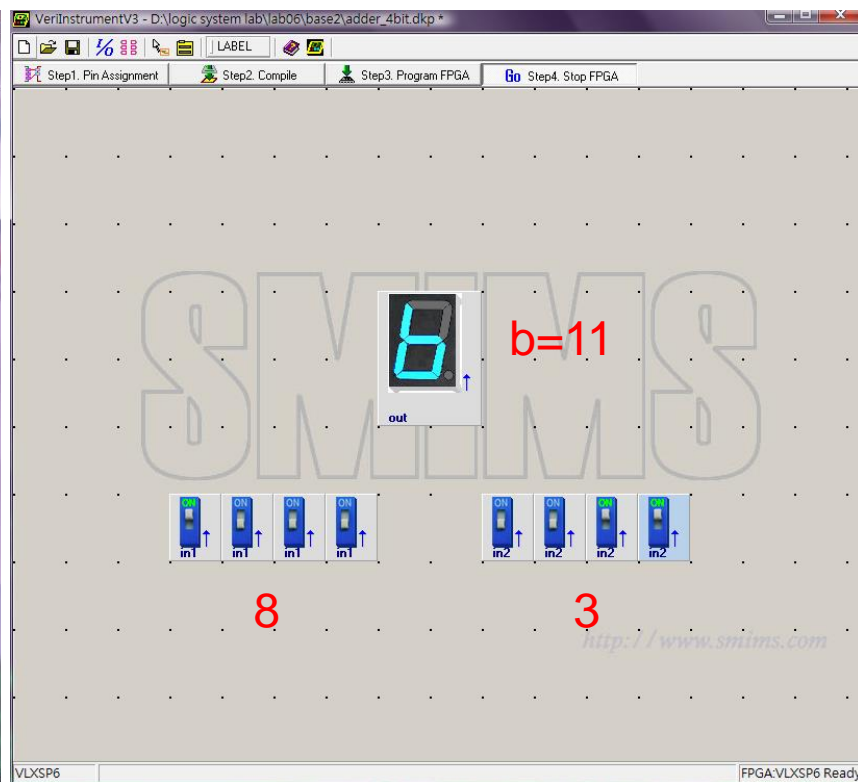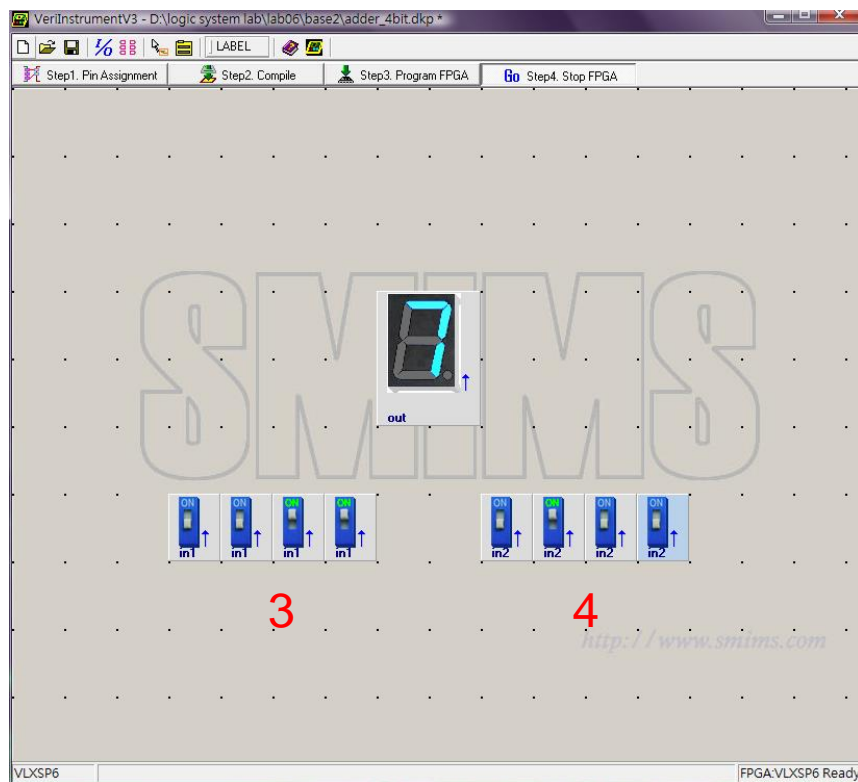


# 挑戰題

## 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器 (1/5)

- 請寫出下一頁的電路。
  - 設計時，請寫出下一頁的電路模組，並且確認編譯後沒有error產生。
  - (模擬時，請自行撰寫testbench.v，並觀察波形結果或主控台的螢幕顯示結果是否如期望一般。)
  - 驗證時，請觀察虛擬儀器之運作是否如期望一般。

# 挑戰題

## 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器 (2/5)

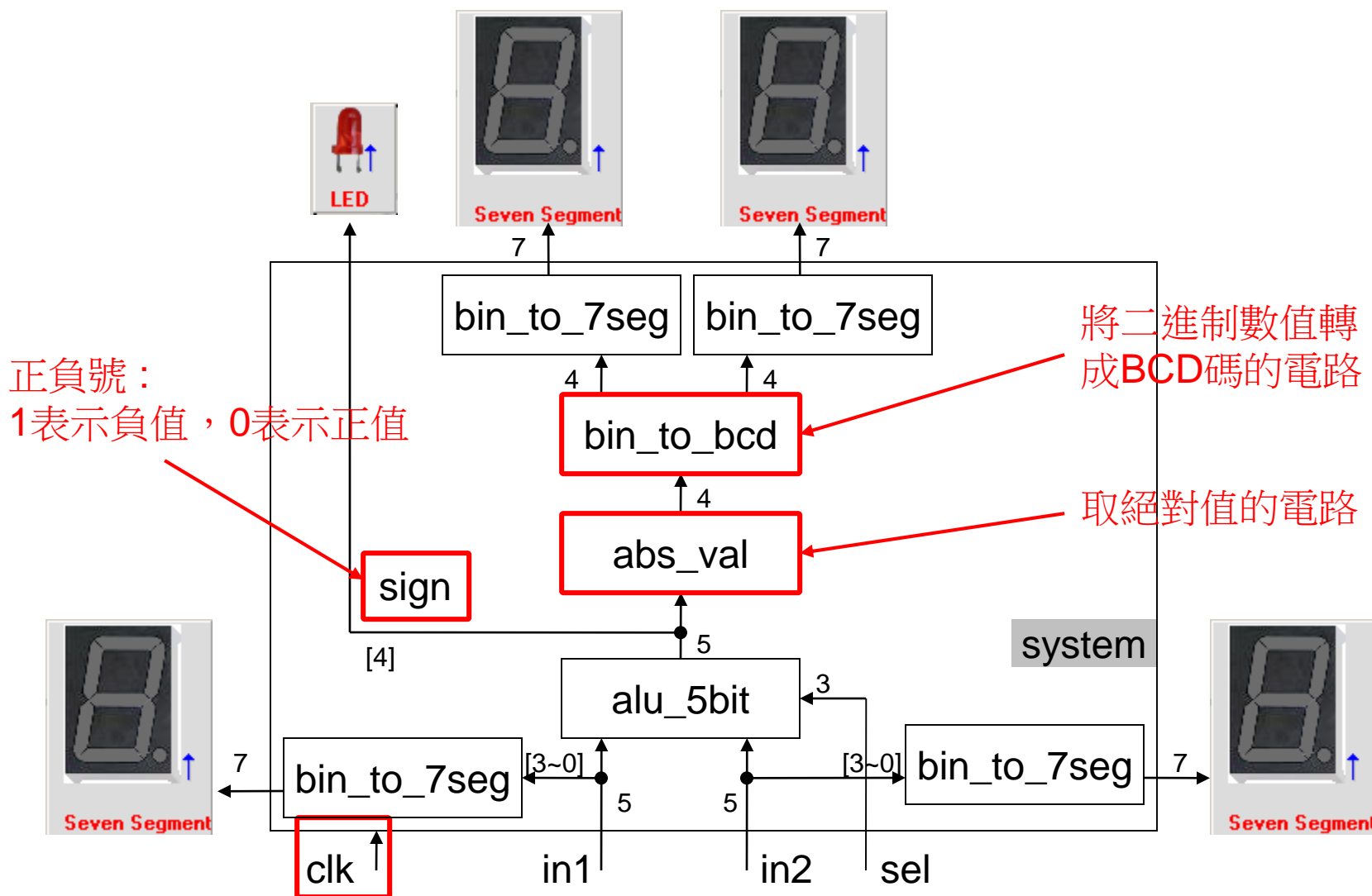


# 挑戰題

## 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器 (3/5)

- 有號數二進位數值的解讀：
  - 若MSB為1則為負數，MSB為0為正數。
  - ex :  $a = 5'b00110 \rightarrow a = +6$ 。
  - ex :  $b = 5'b10011 \rightarrow b = -(5'b01100 + 1) \rightarrow b = -13$ 。
- 有號數二進位正負值互換(二補數)：
  - 將每一個bit做01互換後，再加1。
  - ex :  $b = 5'b10011 \rightarrow b = -(5'b01100 + 1) \rightarrow b = -13$ 。
- abs\_val模組：
  - 輸入：5bits的有號數二進位數值。
  - 輸出：4bits的無號數二進位數值。
  - 功能：將輸入取絕對值後再輸出。
- bin\_to\_bcd模組：
  - 輸入：4bits的無號數二進位數值。
  - 輸出：兩個4bits的無號數二進位數值，分別代表十位數與個位數。
  - 功能：將二進制數值轉成二進制編碼的十進制數值後再輸出。



# 挑戰題

## 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器 (4/5)

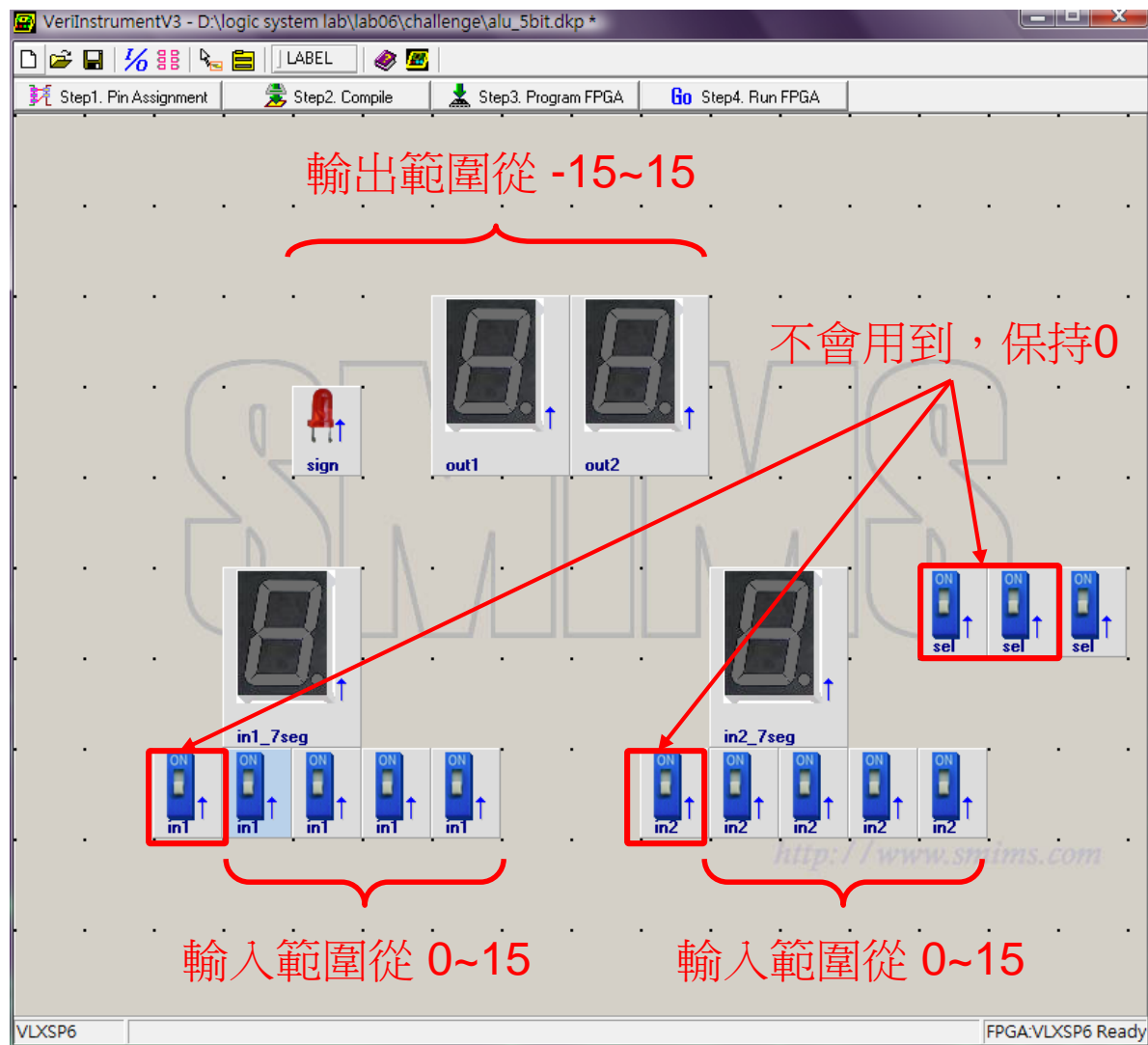

# 挑戰題

## 5bit簡易算數邏輯單元與七段顯示器 (5/5)

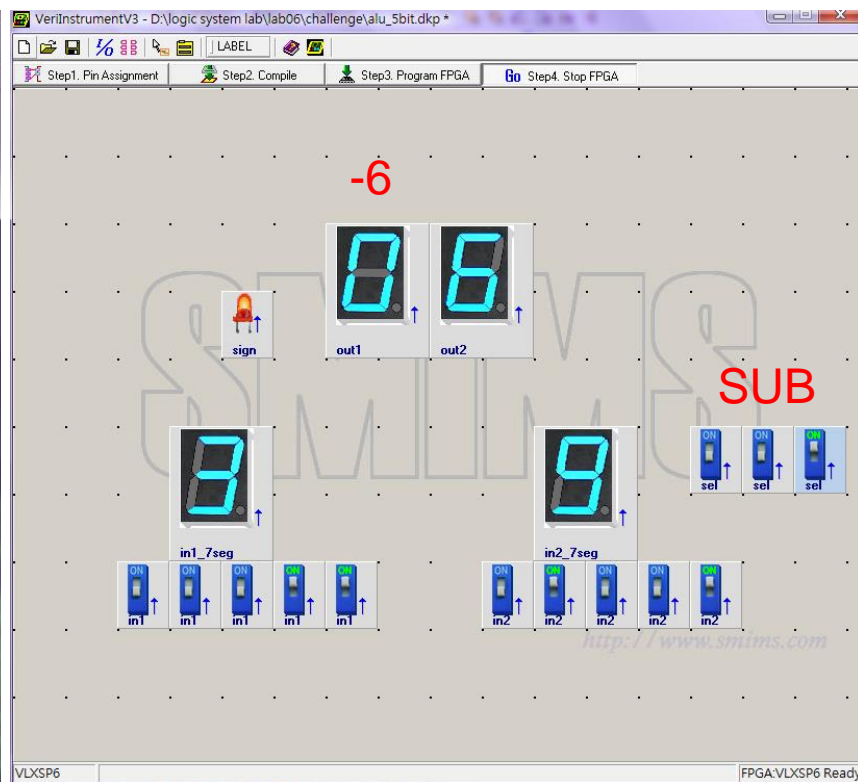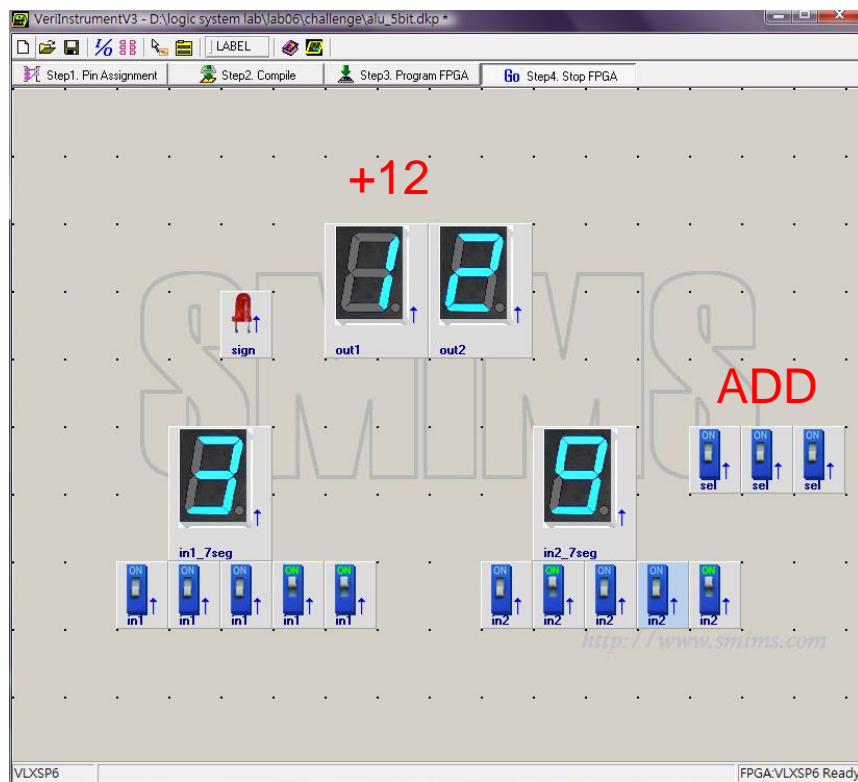

# 實驗結報繳交

- 基礎題 (一)
  - 請附上原始碼、模擬結果擷圖、驗證結果擷圖與解釋。
- 基礎題 (二)
  - 請附上原始碼、(模擬結果擷圖)、驗證結果擷圖與解釋。
- 挑戰題
  - 請附上原始碼、(模擬結果擷圖)、驗證結果擷圖與解釋。
- 各自之心得報告