

邏輯系統實驗 實驗五

組別：7

成員：章子嚴、張軒、魏晉成

學號：E24065018、E24066129、E24066226

實驗內容：

一、基礎題(一)：4bit 加法器：

在此實驗中，我們利用資料處理層次語法寫出 4 bit 加法器模組，在模擬器上模擬後，再燒錄至 FPGA 進行驗證。

以下是 verilog code、testbench、模擬後的結果以及驗證結果。

```
module fourBitFA(inA, inB, carryIn, sum, carryOut);  
    input [3:0]inA, inB;  
    input carryIn;  
    output [3:0]sum;  
    output carryOut;  
  
    assign {carryOut, sum}=inA+inB+carryIn;  
  
endmodule
```

(4 bit 加法器的 verilog code)

```

`timescale 1ns / 1ps
module testFourBitFA;

    reg [0:3] INa;
    reg [0:3] INb;
    reg CarryIn;

    wire [0:3] Sum;
    wire CarryOut;

    fourBitFA
fourBitFA0(.inA(INa), .inB(INb), .carryIn(CarryIn), .sum(Sum), .carryOut(CarryOut))
;

    initial begin
        for(INa=0; INa<15; INa=INa+1)begin
            for(INb=0; INb<15; INb=INb+1)begin
                CarryIn=0;
                #1 CarryIn=1;
                #1;
            end
            CarryIn=0;
            #1 CarryIn=1;
            #1;
        end
        for(INb=0; INb<15; INb=INb+1)begin
            CarryIn=0;
            #1 CarryIn=1;
            #1;
        end
        CarryIn=0;
        #1 CarryIn=1;
        #1;
    end


endmodule

```


(4 bit 加法器的 test bench)

CarryIn=0, INa=0000, INb=0000, Sum=0000, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0000, Sum=0001, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0001, Sum=0001, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0001, Sum=0010, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0010, Sum=0010, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0010, Sum=0011, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0011, Sum=0011, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0011, Sum=0100, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0100, Sum=0100, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0100, Sum=0101, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0101, Sum=0101, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0101, Sum=0110, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0110, Sum=0110, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0110, Sum=0111, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=0111, Sum=0111, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=0111, Sum=1000, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1000, Sum=1000, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1000, Sum=1001, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1001, Sum=1001, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1001, Sum=1010, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1010, Sum=1010, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1010, Sum=1011, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1011, Sum=1011, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1011, Sum=1100, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1100, Sum=1100, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1100, Sum=1101, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1101, Sum=1101, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1101, Sum=1110, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1110, Sum=1110, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1110, Sum=1111, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0000, INb=1111, Sum=1111, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0000, INb=1111, Sum=0000, CarryOut=1
CarryIn=0, INa=0001, INb=0000, Sum=0001, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0001, INb=0000, Sum=0010, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0001, INb=0001, Sum=0010, CarryOut=0
CarryIn=1, INa=0001, INb=0001, Sum=0011, CarryOut=0
CarryIn=0, INa=0001, INb=0010, Sum=0011, CarryOut=0


(4 bit 加法器模擬結果-節錄)

 

(4 bit 加法器模擬後的波形圖-節錄)

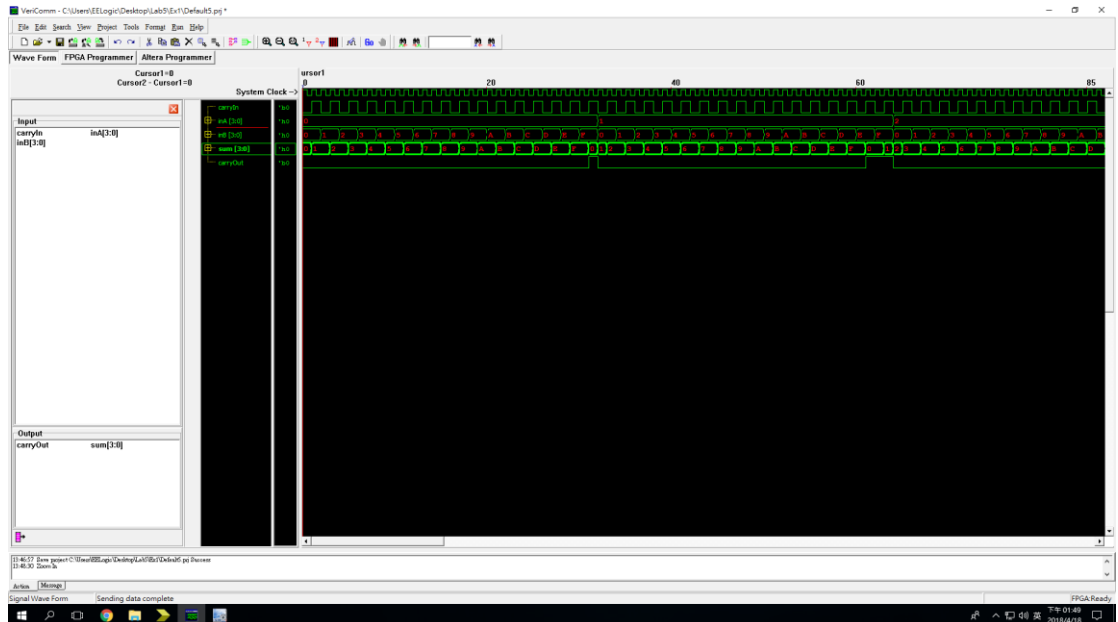

(4 bit 加法器驗證後的波形圖-1)

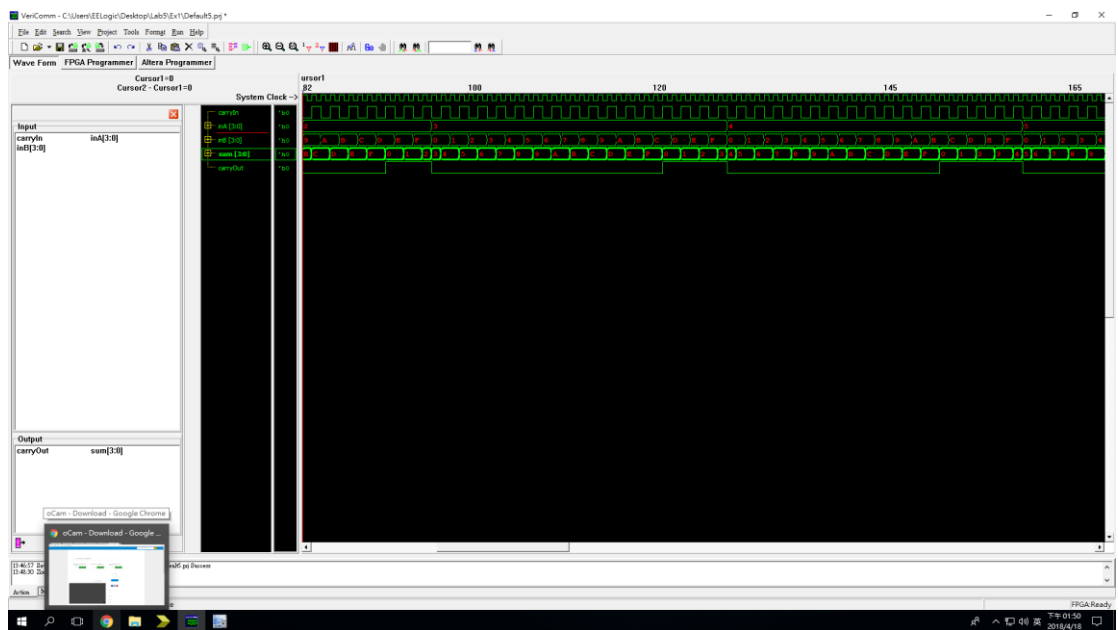

(4 bit 加法器驗證後的波形圖-2)



(4 bit 加法器驗證後的波形圖-3)



(4 bit 加法器驗證後的波形圖-4)

4 bit 加法器在資料流層次的 verilog 只需要單純地將其相加，因此編寫較簡單，另外，在模擬以及驗證時也只需確認 $A+B$ 是否等於 {CarryOut, sum}，因此不算太複雜。

二、基礎題(二)：4bit 算術邏輯單元：

在此實驗中，我們利用資料處理層次語法寫出 4 bit 簡易算術邏輯單元，在模擬器上模擬後，再燒錄至 FPGA 進行驗證。

以下是 verilog code、testbench、模擬後的結果以及驗證結果。

```
module fourBitALU(in0, in1, sel, out);  
    input [3:0]in0, in1;  
    input [2:0]sel;  
  
    output[3:0]out;  
  
    assign out =  
        sel[2]?(sel[1]?(sel[0]?in0>in1:in0<<in1):(sel[0]?in0>>in1:in0^in1)):(sel[1]?(sel  
        [0]?in0|in1:in0&in1):(sel[0]?in0-in1:in0+in1));  
  
endmodule
```

(4 bit 簡易算術邏輯單元的 verilog code)

```

module fourBitALUTest;
    reg [3:0]in0, in1;
    reg [2:0]sel;
    reg [4:0]i;

    wire[3:0]out;

    fourBitALU ALU0(.in0(in0), .in1(in1), .sel(sel), .out(out));

    initial begin
        in0=4'b1100;
        in1=4'b0001;
        sel=3'd0;
        for(i=5'd0; i<7; i=i+1)begin
            #1 sel=sel+1;
        end
        #1;
        in0=4'b0001;
        in1=4'b1101;
        sel=3'd0;
        for(i=5'd0; i<7; i=i+1)begin
            #1 sel=sel+1;
        end
    end

endmodule

```


(4 bit 簡易算術邏輯單元的 test bench)

```


in0=1100, in1=0001, out=1101, sel=000
in0=1100, in1=0001, out=1011, sel=001
in0=1100, in1=0001, out=0000, sel=010
in0=1100, in1=0001, out=1101, sel=011
in0=1100, in1=0001, out=1101, sel=100
in0=1100, in1=0001, out=0110, sel=101
in0=1100, in1=0001, out=1000, sel=110
in0=1100, in1=0001, out=0001, sel=111
in0=0001, in1=1101, out=1110, sel=000
in0=0001, in1=1101, out=0100, sel=001
in0=0001, in1=1101, out=0001, sel=010
in0=0001, in1=1101, out=1101, sel=011
in0=0001, in1=1101, out=1100, sel=100
in0=0001, in1=1101, out=0000, sel=101
in0=0001, in1=1101, out=0000, sel=110
in0=0001, in1=1101, out=0000, sel=111

```

(4 bit 算術邏輯單元模擬結果)

 

(4 bit 算術邏輯單元模擬波形圖)

 

(4 bit 算術邏輯單元驗證波形圖)

算術邏輯單元有點類似先將各式結果先算好，再接上多工器(以這次實驗的例子就是 8 對 1 多工器)，以輸出所需的結果。

三、挑戰題：4bit 前瞻式加法器：

在此實驗中，我們利用資料處理層次語法寫出 4 bit 前瞻式加法器，在模擬器上模擬後，再燒錄至 FPGA 進行驗證。

以下是 verilog code、testbench、模擬後的結果以及驗證結果。

```
module fourBitAheadAdder(inA, inB, carryIn, sum, carryOut);
    input [3:0]inA, inB;
    input carryIn;
    output [3:0]sum;
    output carryOut;

    assign {carryOut, sum}
        ={{{(inA[3]&inB[3])|(inA[3]^inB[3])&((inA[2]&inB[2])|((inA[2]^inB[2])&((inA[1]
&inB[1])|((inA[1]^inB[1])&((inA[0]&inB[0])|((inA[0]^inB[0])&carryIn))))))
        ,inA[3]^inB[3]^((inA[2]&inB[2])|((inA[2]^inB[2])&((inA[1]&inB[1])|((inA[1]^i
nB[1])&((inA[0]&inB[0])|((inA[0]^inB[0])&carryIn))))))
        ,inA[2]^inB[2]^((inA[1]&inB[1])|((inA[1]^inB[1])&((inA[0]&inB[0])|((inA[0]^i
nB[0])&carryIn))))
        , inA[1]^inB[1]^((inA[0]&inB[0])|((inA[0]^inB[0])&carryIn))
        , inA[0]^inB[0]^carryIn};

endmodule
```

(4bit 前瞻式加法器 Verilog code)

```

module fourBitLACTest;
    reg [3:0]inA, inB;
    reg carryIn;
    wire [3:0]sum;
    wire carryOut;

    fourBitAheadAdder FA0(inA, inB, carryIn, sum, carryOut);

    initial begin
        for(inA=0; inA<15; inA=inA+1)begin
            for(inB=0; inB<15; inB=inB+1)begin
                carryIn=0;
                #1 carryIn=1;
                #1;
            end
            carryIn=0;
            #1 carryIn=1;
            #1;
        end
        for(inB=0; inB<15; inB=inB+1)begin
            carryIn=0;
            #1 carryIn=1;
            #1;
        end
        carryIn=0;
        #1 carryIn=1;
        #1;
    end


endmodule

```


(4 bit 前瞻式加法器 test bench)

carryIn=1, inA=1010, inB=1111, Sum=1010, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=0000, Sum=1011, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1011, inB=0000, Sum=1100, CarryOut=0
carryIn=0, inA=1011, inB=0001, Sum=1100, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1011, inB=0001, Sum=1101, CarryOut=0
carryIn=0, inA=1011, inB=0010, Sum=1101, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1011, inB=0010, Sum=1110, CarryOut=0
carryIn=0, inA=1011, inB=0011, Sum=1110, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1011, inB=0011, Sum=1111, CarryOut=0
carryIn=0, inA=1011, inB=0100, Sum=1111, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1011, inB=0100, Sum=0000, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=0101, Sum=0000, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=0101, Sum=0001, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=0110, Sum=0001, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=0110, Sum=0010, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=0111, Sum=0010, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=0111, Sum=0011, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1000, Sum=0011, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1000, Sum=0100, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1001, Sum=0100, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1001, Sum=0101, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1010, Sum=0101, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1010, Sum=0110, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1011, Sum=0110, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1011, Sum=0111, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1100, Sum=0111, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1100, Sum=1000, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1101, Sum=1000, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1101, Sum=1001, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1110, Sum=1001, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1110, Sum=1010, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1011, inB=1111, Sum=1010, CarryOut=1
carryIn=1, inA=1011, inB=1111, Sum=1011, CarryOut=1
carryIn=0, inA=1100, inB=0000, Sum=1100, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1100, inB=0000, Sum=1101, CarryOut=0
carryIn=0, inA=1100, inB=0001, Sum=1101, CarryOut=0
carryIn=1, inA=1100, inB=0001, Sum=1110, CarryOut=0


(4 bit 前瞻式加法器 模擬結果-節錄)

 

(4 bit 前瞻式加法器模擬波形圖-節錄)

 

(4 bit 前瞻式加法器驗證波形圖-1)

 

(4 bit 前瞻式加法器驗證波形圖-2)

前瞻式加法器的概念是直接以 **input** 來計算每個位數的進位，而非等待前一位元的進位來計算下一位的進位，如此一來可以省去等待前方位原傳導的時間，因此速度較快。

心得：

一、張軒：

隨著時間的過去，final project 的日子越來越近了，雖然完成了 lab5 但是感覺還是什麼都不會呀...(不過總算搞懂什麼時候要用 wire 什麼時候要用 reg 了)。第一次學到"ARM"是小學的時候老師說那是手臂，第二次則是在大學結果實驗趴 3 和助教跟我說那是 cpu(what?!...)。應該不只有我不知道原來手臂還有這麼深奧的衍伸意涵...吧?不過看起來 lab6~lab9 還有很多 verilog 的資料，希望在那之後我的手臂可以又粗又壯。在各種意義上都是~

二、章子嚴：

Lab 5 我已經不是很懂要這麼寫，我不是很了解什麼時候要名字要大小寫，我感覺有點跟不上進度，雖然我懂組員大概是在寫什麼但是就有些部分就不是很懂。我看著組員寫的時候不懂他們寫什麼，請教他們后才懂。原來有不同的寫法像 inC , inC(.INc)，原本是寫 inC 程式有錯誤，寫成 inC(.INc)就可以跑了真奇怪。

三、魏晉成：

在 Lab5 中，看到自己熟悉的運算子+, -, *, /, &等等，就感覺安心很多，有種自己在寫 C 的感覺，再加上之後可以用 switch case 還有 if-else，程式碼就變得更簡潔，也不必每每把 2 對 1 多工器層層堆疊了。

不過寫到這裡我就頗為好奇，到底該如何把這種接近高階語言的東西轉換成 Gate Level 的表示，也許可以把「寫出 Verilog 編譯器」列為以後的代辦事項。